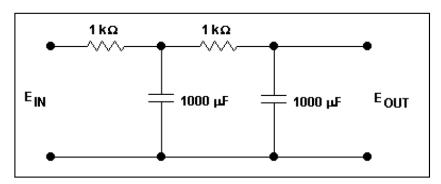
1. Encontrar la función de transferencia del siguiente circuito y trazar diagrama polar.

R:
$$F_{(P)} = \frac{1}{(P^2 + 3P + 1)}$$



Trazar diagrama de Bode de magnitud y de fase, de la siguiente función de transferencia.

$$F_{(P)} = \frac{(P+3)^3 * (P+10) * (P+2000) * (P+50000)}{P^2 * (P+100)^2 * (P^2+200P+1000000)}$$

3.

Dada la siguiente función de transferencia de lazo cerrado:

$$G_{(P)}H_{(P)} = \frac{10P - 10}{p^3 + 12P^2 + 15P}$$

- A) Trace el diagrama de Nyquist y aplique criterio de estabilidad.
- B) Analice estabilidad mediante criterio de Routh-Hurwitz.
- C) Si el sistema fuera inestable, indique si es posible estabilizarlo reduciendo la ganancia.
 - 4. FILTRO PASA ALTOS COMPUESTO
 - A. Dibujar filtro pasa altos k-constante normalizado.
 - B. Desnormalizar para una carga de 600Ω , una frecuencia de corte de 1200Hz y una frecuencia de atenuación pico de 1100Hz.
 - C. Calcular además las semi-secciones de adaptación para m = 0,6.
 - D. Dibujar filtro pasa altos compuesto
 - 5. FILTRO BUTTERWORTH.

