

# Filtros.

## Pasa bajos

Datos:  $R$  ;  $f_c$  ;  $f_{\infty}$  (atenuación)


$$\omega_c = 2\pi \cdot f_c$$

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_{\infty}}\right)^2}$$

$m = 0,6$  Para la  
Semisección

$m = 0,416$  m-derivado


Normalizado.

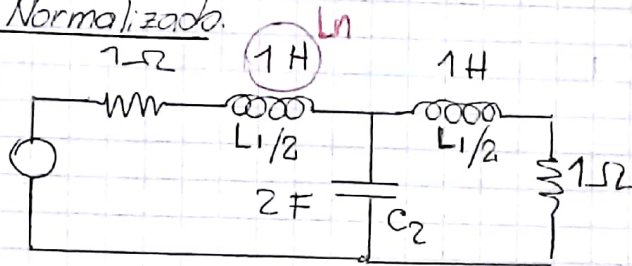

$$\frac{L_1}{2} = \frac{L_n \cdot R_o}{\omega_c}$$

$$C_2 = \frac{C_n}{\omega_c \cdot R_o}$$

K-CTE

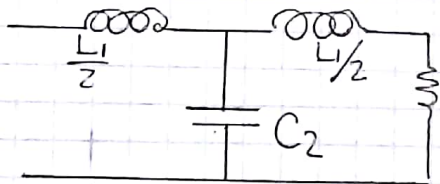


usamos  $m = 0,416$


$$\frac{L'_1}{2} = \frac{L_1}{2} \cdot m$$

$$C'_2 = C_2 \cdot m$$

$$L'_2 = L_1 \left| \frac{1-m^2}{4m} \right|$$

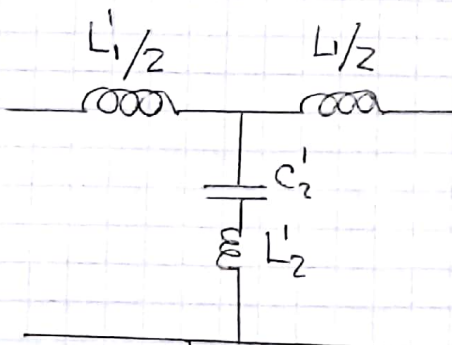


M-Derivado

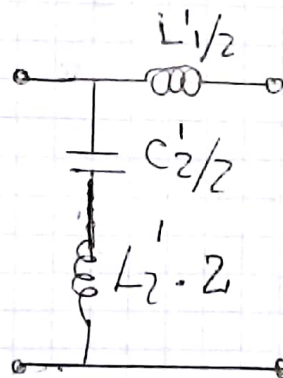

Semi seccion

## Pasa Altos


Normalizado:

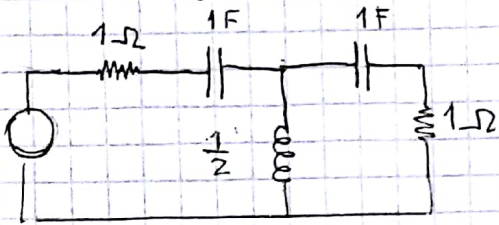

$$2C_1 = \frac{C_n}{\omega_c \cdot R_0}$$

$$L_1 = \frac{L_n \cdot R_0}{\omega_c}$$


K-CTE:

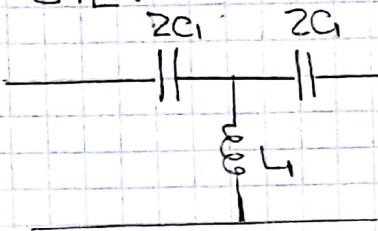

usamos  $m = 0,3996$

$$2C_{1m} = \frac{2C_{kte}}{m}$$



M-Derivada:

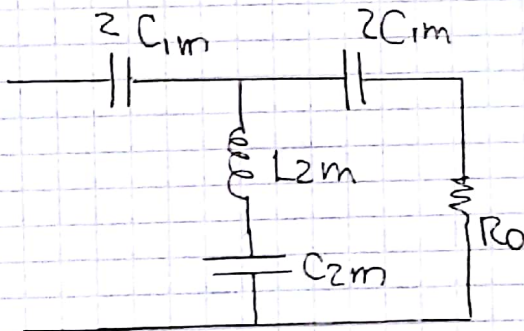

$$L_{2m} = \frac{L_{2kte}}{m}$$

$$C_{2m} = 2C_1 \left( \frac{2m}{1-m^2} \right)$$

Sección Adaptadora

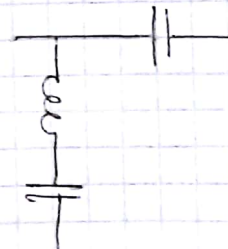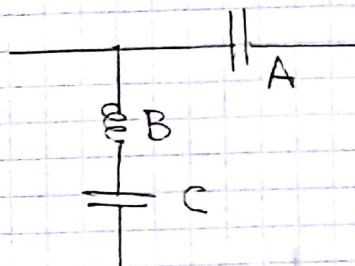

$$A = \frac{2C_1 k_{te}}{m}$$

$$B = \left( \frac{L_{kte}}{m} \right) \cdot 2$$


$$C = C_1 k_{te} \left( \frac{2m}{1-m^2} \right)$$

## Pasa Banda

$$m = \sqrt{1 - \left( \frac{BW}{BW_{\infty}} \right)^2}$$

$$m = \sqrt{1 - \left[ \frac{(\omega_{c2} - \omega_{c1})}{\left( \omega_{c2} \cdot \frac{\omega_{\infty 2}}{\omega_{c2}} \right) - \left( \frac{\omega_{c1}}{\frac{\omega_{\infty 1}}{\omega_{c1}}} \right)} \right]^2}$$

Normalized

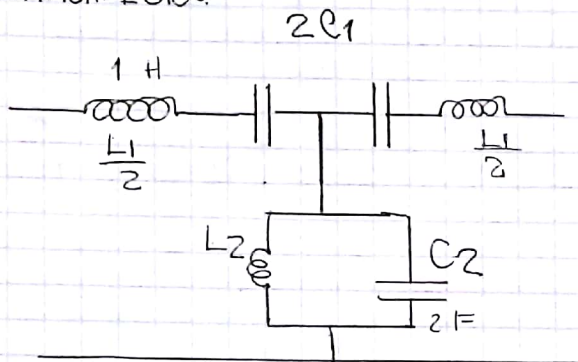

$$BW = (f_{c2} - f_{c1}) \cdot 2\pi$$

$$\frac{L_1}{2} = \frac{R_0}{B.W}$$


$$2C_1 = \frac{BW}{R_0 \cdot \omega_0^2}$$

$$f_0 = \sqrt{f_{c1} \cdot f_{c2}} \quad \therefore \omega_0 = 2\pi \cdot f_0$$

$$L_2 = \frac{R_0 \cdot BW}{2 \omega_0^2}$$

$$C_2 = \frac{2}{R_0 \cdot BW}$$

m-derivado

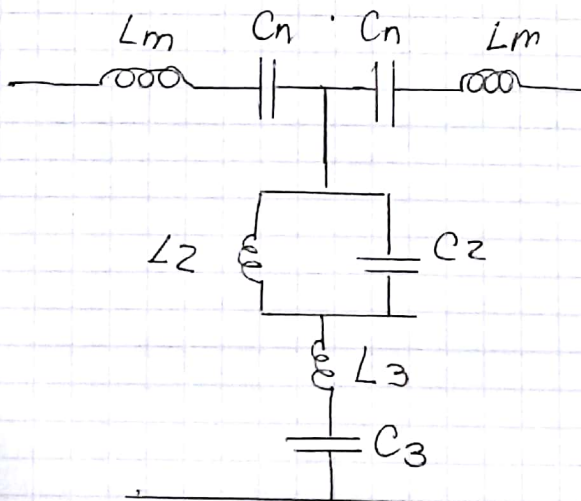

$$L_m = \frac{L_1}{2} \cdot m$$

$$C_m = \frac{2C_1}{m}$$

$$L_{2m} = \frac{L_2}{m}$$

$$C_{2m} = C_2 \cdot m$$

$$L_3 = \frac{L_1}{2} \left( \frac{1-m^2}{2m} \right)$$

$$C_3 = 2C_1 \left( \frac{2m}{1-m^2} \right)$$



Semi secciones:

$$\frac{L_{1m}}{2} = \frac{L_1}{2} k_{cte} \cdot m$$


$$2 \cdot C_{1m} = \frac{2 C_1 k_{cte}}{m}$$

$$\frac{C_{2m}}{2} = C_2 \cdot \frac{k_{cte} \cdot m}{2}$$

$$L_{2m} \cdot 2 = \frac{L_2 k_{cte} \cdot 2}{m}$$

$$\frac{C_{3m}}{2} = \frac{2 C_1 k_{cte}}{2} \frac{\frac{2m}{1-m^2}}{2}$$
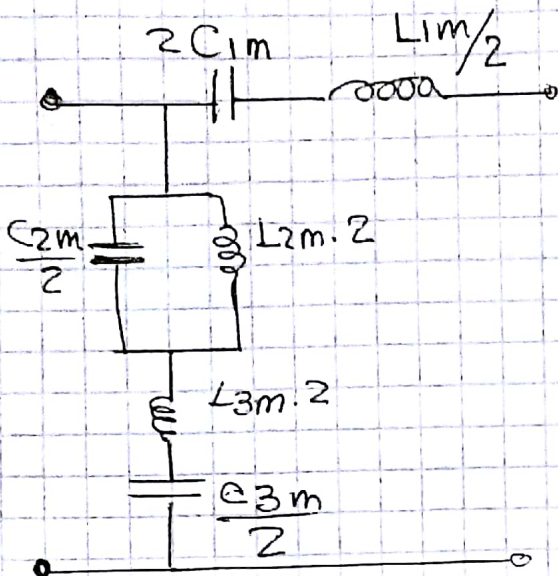
$$L_{3m} \cdot 2 = \frac{L_1 k_{cte}}{2} \left( \frac{1 - 0,6^2}{2 \cdot 0,6} \right) \cdot 2$$




Elimina Banda.

$$m = \sqrt{1 - \left( \frac{BW_{\infty}}{BW} \right)^2}$$

$$m = \sqrt{1 - \left( \frac{\omega_0 - \frac{\omega_{c1}}{\frac{\omega_0}{\omega_{c2}}}}{\omega_{c2} - \omega_{c1}} \right)^2}$$

$$BW = \omega_{c2} - \omega_{c1}$$

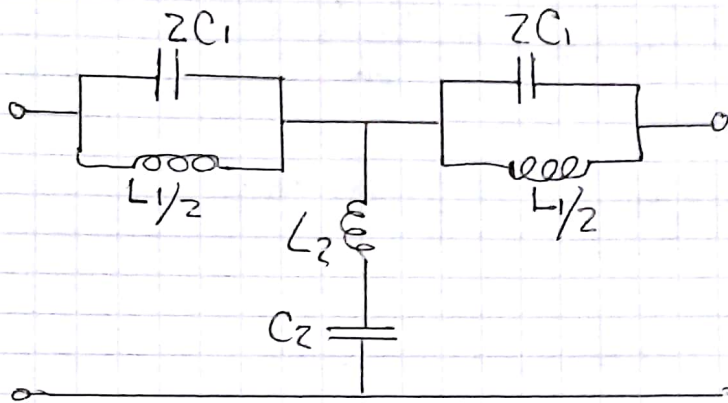

$$ZC_1 = \frac{1}{R_0 \cdot BW}$$


$$\frac{L_1}{2} = \frac{R_0 \cdot BW}{\omega_0^2}$$

$$L_2 = \frac{R_0}{2 \cdot BW}$$

$$C_2 = \frac{2 \cdot BW}{R_0 \cdot \omega_0^2}$$

Normalizado Kcte.

m-Derivado: (con el m calculado)

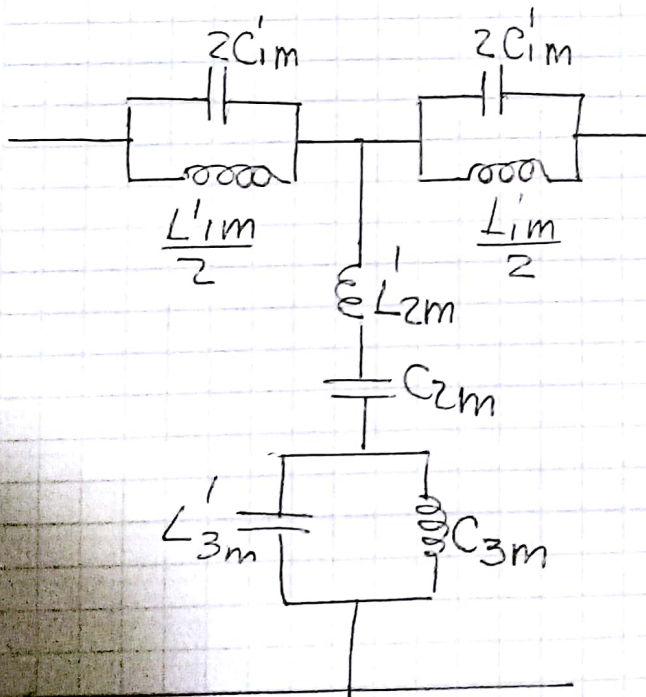

$$ZC'_{1m} = \frac{ZC_1}{m}$$

$$\frac{L'_{1m}}{2} = \frac{L_{1m}}{2}$$

$$L'_{2m} = \frac{L_2 \cdot K_{cte}}{m}$$


$$C'_{2m} = C_2 \cdot K_{cte} \cdot m$$

$$L'_{3m} = \frac{L_1}{2} \cdot K_{cte} \left( \frac{1 - m^2}{2m} \right)$$

$$C'_{3m} = ZC_1 \cdot K_{cte} \cdot \frac{2m}{1 - m^2}$$



Semisección:

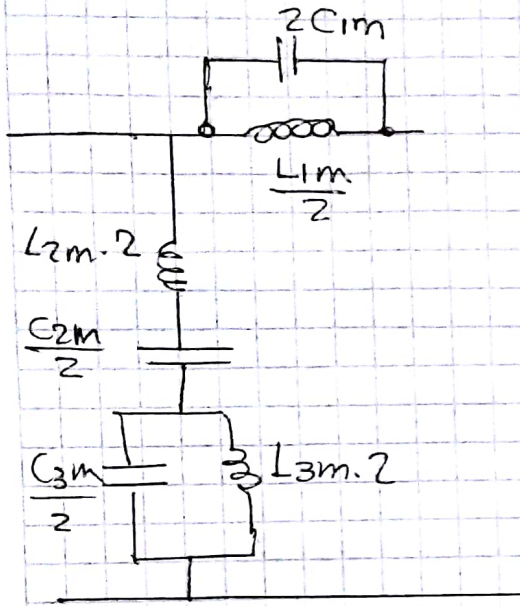

$$2C_{1m} = \frac{2C_1 k_{ab}}{m}$$

$$\frac{L_{1m}}{2} = \frac{L_1}{2} k_{ab} \cdot m$$

$$L_{2m} \cdot 2 = \frac{L_2 \cdot k_{ab} \cdot 2}{m}$$

$$\frac{C_{2m}}{2} = \frac{C_2 k_{ab} \cdot m}{2}$$

$$L_{3m} \cdot 2 = \left[ \frac{L_1}{2} k_{ab} \left( \frac{1-m^2}{2m} \right) \right] \cdot 2$$

$$\frac{C_{3m}}{2} = \frac{2C_1 k_{ab} \frac{2m}{1-m^2}}{2}$$