

**PROBLEMA 48:** Encuentre la función de transferencia del siguiente circuito y trace el diagrama de Bode de magnitud y de fase.

R: 
$$F_{(P)} = (P+2)(P+0.5)$$
  
 $(P+8)(P+0.125)$ 



