
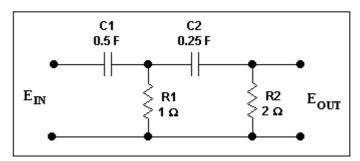


PROBLEMA 49: Encuentre la función de transferencia del siguiente circuito y trace el diagrama de Bode de magnitud y de fase.

R:
$$F_{(P)} = \frac{P^2}{(P+4)(P+1)}$$

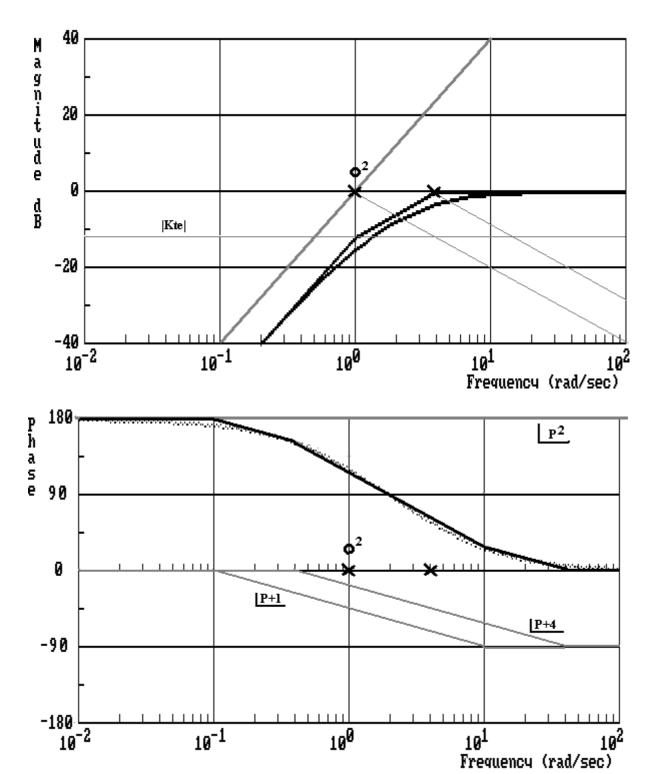



Página 1 de 1