

Pres 62j03

300 n

$f_c = 5 \text{ KHz}$

$f_{\text{resonancia}} = 5500 \text{ Hz}$




$m = 0,6$  p' la resonancia

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_c}{f_0}\right)^2}$$

$$m = 0,416 \Rightarrow \text{p' el m derivado}$$

$$\omega = \omega_c = 5 \text{ KHz} \cdot 2\pi = 31415,92 \text{ rad/s}$$

$$b = R_0 = 300 \text{ n}$$

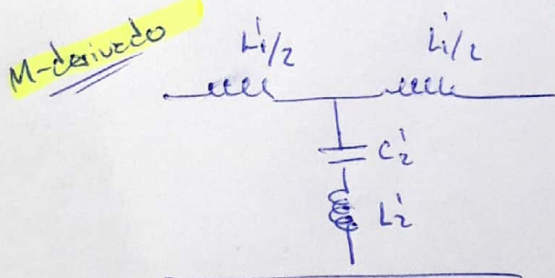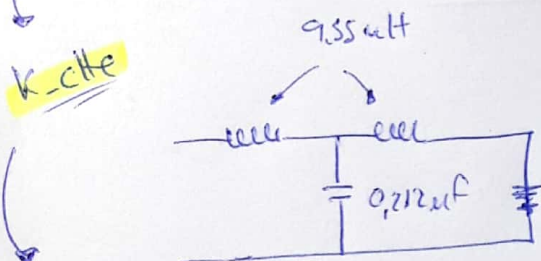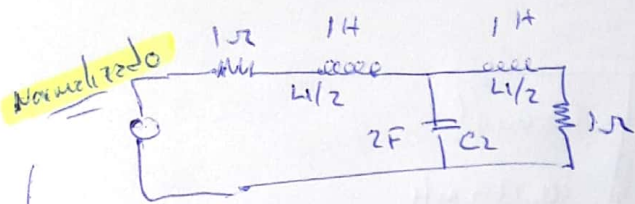

$$\omega_c = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}}$$

$$\frac{L_1}{2} = \frac{L_1 \cdot b}{a} = \frac{14 \cdot 300}{31415,92} = 9,55 \text{ mH}$$

$$C_2 = \frac{C_1}{a \cdot b} = \frac{2 \text{ F}}{31415,92 \cdot 300} = 0,2122 \text{ uF}$$

Usamos  $m = 0,416$

$$\frac{L_1}{2} = \frac{L_1 \cdot m}{2} = 3,972 \text{ mH}$$

$$C_2' = C_2 \cdot m = 88,2744 \text{ nF}$$

$$L_2 = L_1 \cdot \left(\frac{1-m^2}{4m}\right) = 2 \cdot 9,55 \text{ mH} \cdot \left(\frac{1-(0,416)^2}{4 \cdot 0,416}\right) = 9,49 \text{ mH}$$


sección depleta

$$\omega = \omega_c = 31415,92$$

$$b = 300$$

$$m = 0,6$$

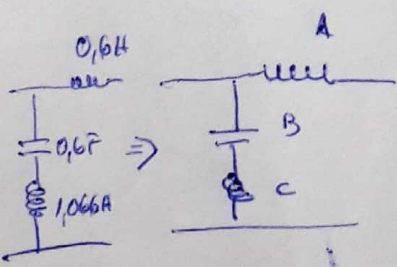Siempre usar en semi secciones el  $m = 0,6$




$$A = \frac{m \cdot b}{a} = \frac{0,6 \cdot 300}{31415,92} = 5,72 \text{ mH}$$


$$B = \frac{m}{a \cdot b} = \frac{0,6}{31415,92 \cdot 300} = 63,66 \text{ nF}$$

$$C = \frac{1,066 \cdot b}{a} = \frac{1,066 \cdot 300}{31415,92} = 10,179 \text{ mH}$$

# Armo el filtro

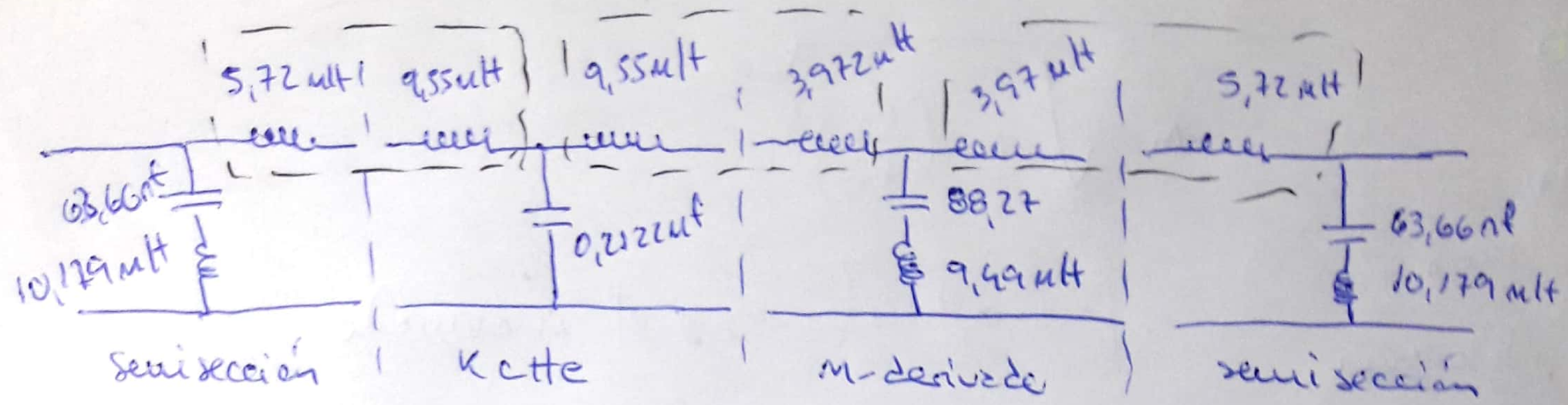

## FINALMENTE

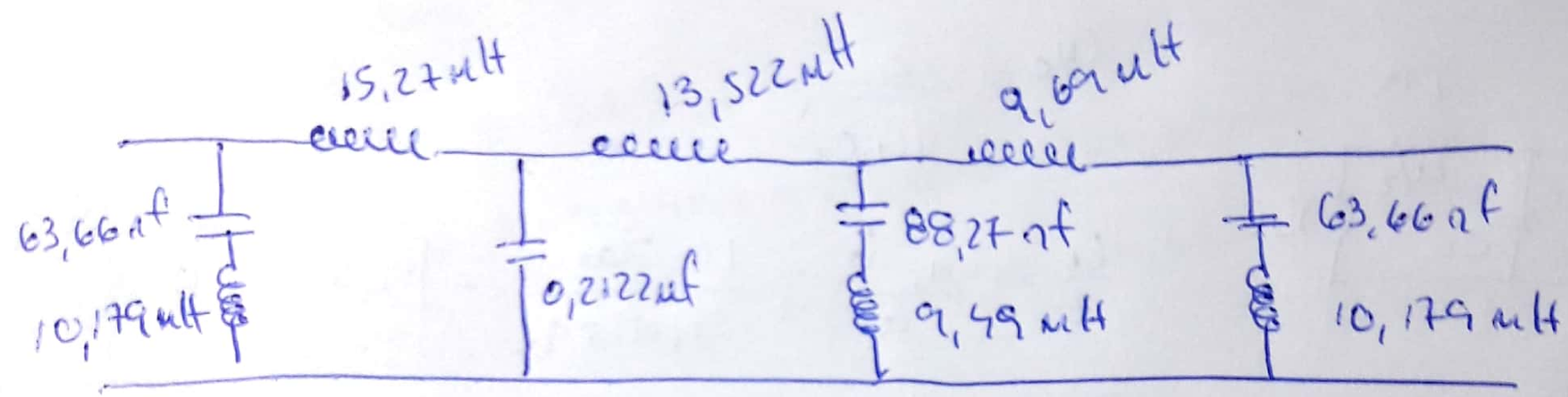



Ejemplo p252 21/05

$$R_0 = 600$$

$$f_c = 1200 \text{ Hz}$$


$$f_m = 1100 \text{ Hz}$$

$$\omega = \omega_c = 2\pi f_c = 7539,82 \text{ rad/sec}$$

$$b = R_0 = 600 \Omega$$

$$m = \sqrt{1 - \left(\frac{f_m}{f_c}\right)^2} = 0,3996$$


Normalizado

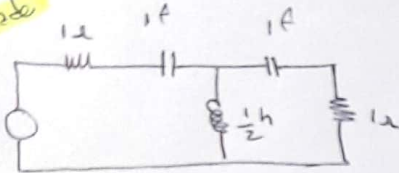

$$2C_1 = \frac{C_n}{\omega \cdot b} = \frac{1 \text{ fF}}{7539,82 \cdot 600} = 0,2210 \mu\text{F}$$

$$L_1 = \frac{b \cdot m \cdot b}{\omega} = \frac{0,5 \cdot 600}{7539,82} = 39,788 \text{ mH}$$

K-circuito

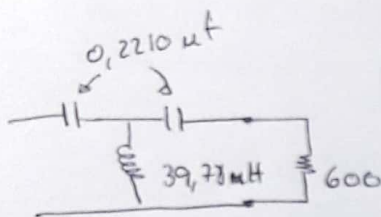


$$\text{Usamos } m = 0,3996$$

$$2C_{1M} = \frac{2C_{1Kc}}{m} = \frac{0,2210 \mu\text{F}}{0,3996} = 0,553 \mu\text{F}$$

$$L_{2M} = \frac{L_{2Kc}}{m} = \frac{39,788 \text{ mH}}{0,3996} = 99,549 \text{ mH}$$

$$C_{2M} = 2C_1 \left( \frac{2M}{1-M^2} \right) = 0,2210 \mu\text{F} \cdot \left( \frac{2 \cdot 0,3996}{1 - (0,3996)^2} \right) = 0,210 \mu\text{F}$$

M-derivado


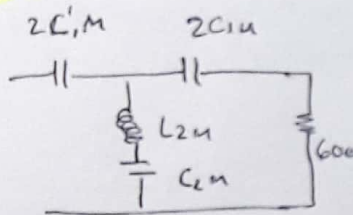


Secundario adaptador

$$\omega = \omega_c = 7539,82 \text{ rad/sec}$$

$$b = R_0 = 600$$

$$m = 0,6$$

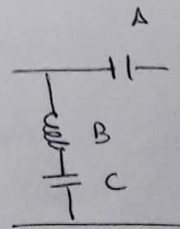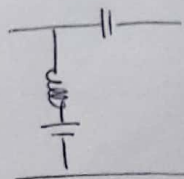


$$A = \frac{2C_{1Kc}}{m} = \frac{0,2210 \mu\text{F}}{0,6} = 0,3683 \mu\text{F}$$

$$B = \left( \frac{L_{2Kc}}{m} \right) \cdot 2 = \left( \frac{39,788 \text{ mH}}{0,6} \right) \cdot 2 = 132,626 \text{ mH}$$


$$C = C_{1Kc} \left( \frac{2M}{1-M^2} \right) = 0,20718 \mu\text{F}$$

ojo q' es  $C_1$  NO  $2C_1$

Armo el filtro

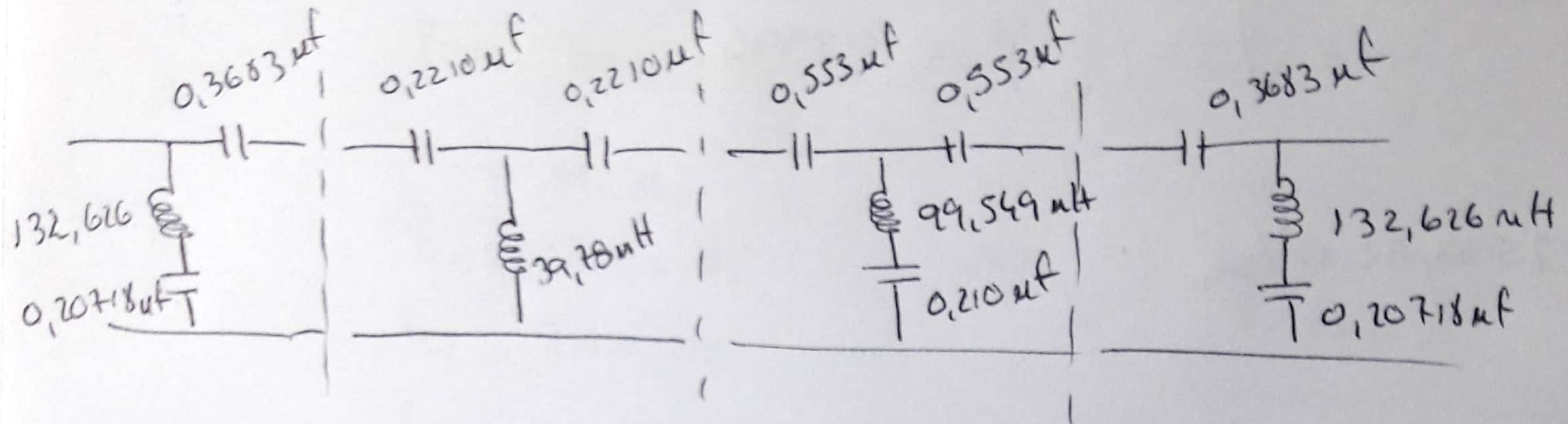

Finalmente

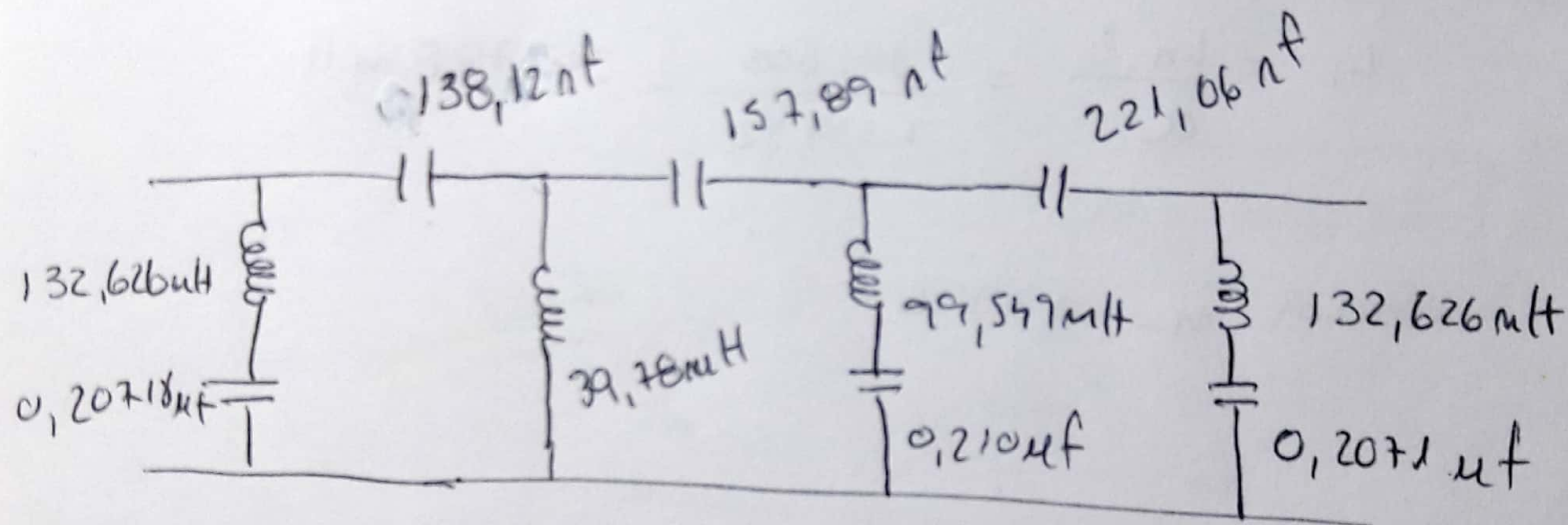

## P222 Baud2

$$R_0 = 600 \Omega$$

$$f_{c1} = 3500 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 7000 \text{ Hz}$$


$$f_0 = 7300 \text{ Hz}$$

$$M = \sqrt{1 - \left( \frac{BW}{BW_0} \right)^2}$$

$$m = \sqrt{1 - \left( \frac{\omega_{c2} - \omega_{c1}}{\omega_{c2} \cdot \frac{\omega_{c2}}{\omega_{c2}} - \frac{\omega_{c1}}{\frac{\omega_{c2}}{\omega_{c2}}}} \right)^2} = \sqrt{1 - \left( \frac{7000 - 3500}{7000 \cdot \frac{7000}{7000} - \frac{3500}{\frac{7000}{7000}}} \right)^2}$$

$$|m| = 0,4608$$

normalizado

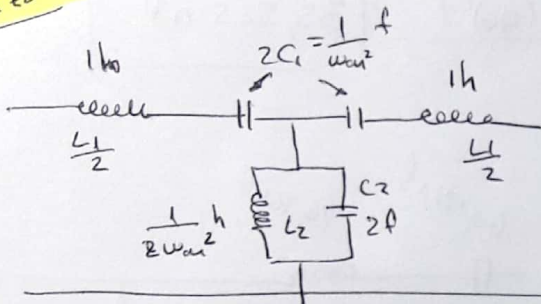

$$BW = (f_{c2} - f_{c1})/2\pi = \left| 21991,14 \frac{\text{rad}}{\text{seg}} \right|$$

$$\frac{L_1}{2} = \frac{R_0}{BW} = \frac{600}{21991,14} = \left| 27,283 \text{ mH} \right|$$

$$2C_1 = \frac{BW}{R_0 \omega_0^2} = \frac{21991,14}{600 (31100,18)^2} = \left| 37,894 \text{ nF} \right|$$


$$f_0 = \sqrt{f_{c1} \cdot f_{c2}} = 4949,74 \text{ Hz}$$

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \left| 31100,18 \frac{\text{rad}}{\text{seg}} \right|$$

$$L_2 = \frac{R_0 BW}{2\omega_0^2} = \frac{600 \cdot 21991,14}{2 \cdot (31100,18)^2} = \left| 6,821 \text{ mH} \right|$$

$$C_2 = \frac{2}{R_0 BW} = \frac{2}{600 (21991,14)} = \left| 151,57 \text{ nF} \right|$$

n-derivado

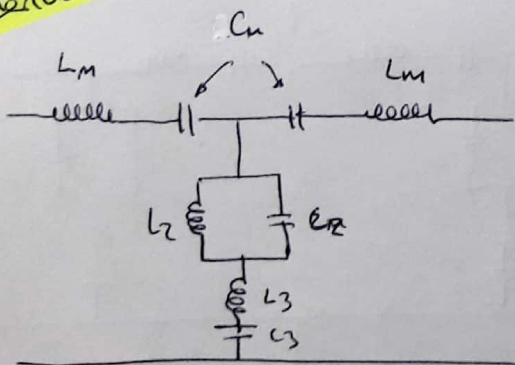

$$L_m = \frac{L_1}{2} \cdot m = 27,283 \text{ mH} \cdot 0,4608 = \left| 12,572 \text{ mH} \right|$$

$$C_m = \frac{2C_1}{m} = \frac{37,894 \text{ nF}}{0,4608} = \left| 82,23 \text{ nF} \right|$$

$$L_{2m} = \frac{L_2}{m} = \frac{6,821 \text{ mH}}{0,4608} = \left| 14,80 \text{ mH} \right|$$

$$C_{2m} = C_2 \cdot m = 151,57 \text{ nF} \cdot 0,4608 = \left| 69,84 \text{ nF} \right|$$

$$L_3 = \frac{L_1}{2} \left( \frac{1-m^2}{2m} \right) = 27,283 \text{ mH} \cdot \left( \frac{1-(0,4608)^2}{2 \cdot (0,4608)} \right) = \left| 23,317 \text{ mH} \right|$$

$$C_3 = 2C_1 \left( \frac{2m}{1-m^2} \right) = 37,894 \text{ nF} \cdot \left( \frac{2 \cdot 0,4608}{1-(0,4608)^2} \right) = \left| 44,71 \text{ nF} \right|$$




# Semiseciales

$$\alpha = \omega_c =$$

$$b = 600$$

$$m = 0,6$$

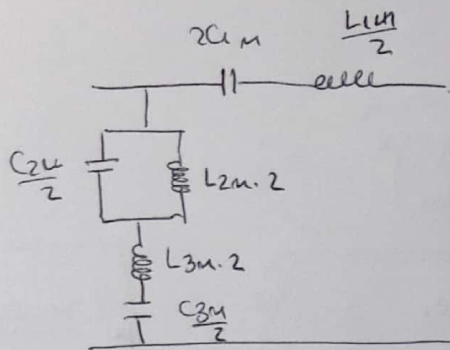

$$\frac{L1M}{2} = \frac{L1}{2} K_{ctte} \cdot m = 27,283 \times 10^{-3} \cdot 0,6 = 16,36 \mu H$$



$$2C1M = \frac{2C1 K_{ctte}}{m} = \frac{37,894 nF}{0,6} = 63,156 nF$$

$$\frac{C2M}{2} = \frac{C2 K_{ctte} \cdot m}{2} = \frac{151,57 nF \cdot 0,6}{2} = 45,471 nF$$


$$L2M.2 = \frac{L2 K_{ctte} \cdot 2}{m} = \frac{6,821 \mu H \cdot 2}{0,6} = 22,73 \mu H$$

$$L3M.2 = \left( \frac{L1}{2} K_{ctte} \cdot \left( \frac{1 - (0,6)^2}{2 \cdot 0,6} \right) \right) \cdot 2 = \left( 27,283 \times 10^{-3} \cdot \left( \frac{1 - (0,6)^2}{2 \cdot 0,6} \right) \right) \cdot 2 = 29,101 \mu H$$

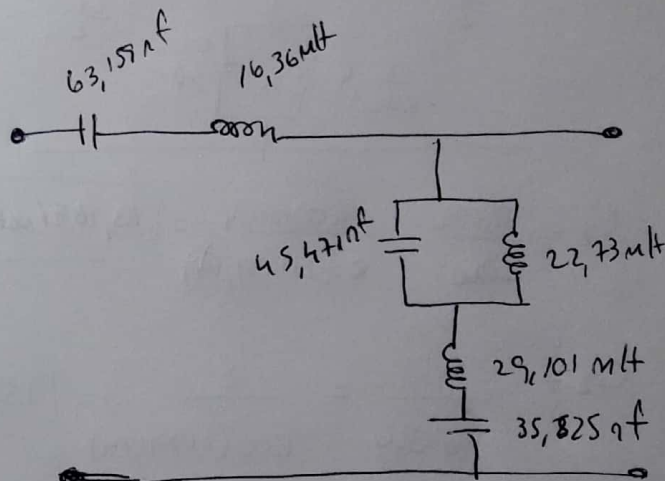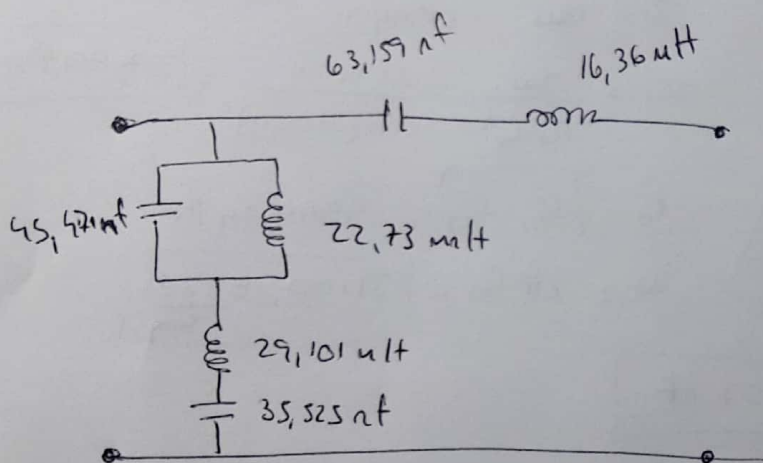
$$\frac{C3M}{2} = \frac{2C1 K_{ctte} \left( \frac{2m}{1 - m^2} \right)}{2} = \frac{37,894 nF \cdot \left( \frac{2 \cdot 0,6}{1 - (0,6)^2} \right)}{2} = 35,525 nF$$



## Armo el filtro

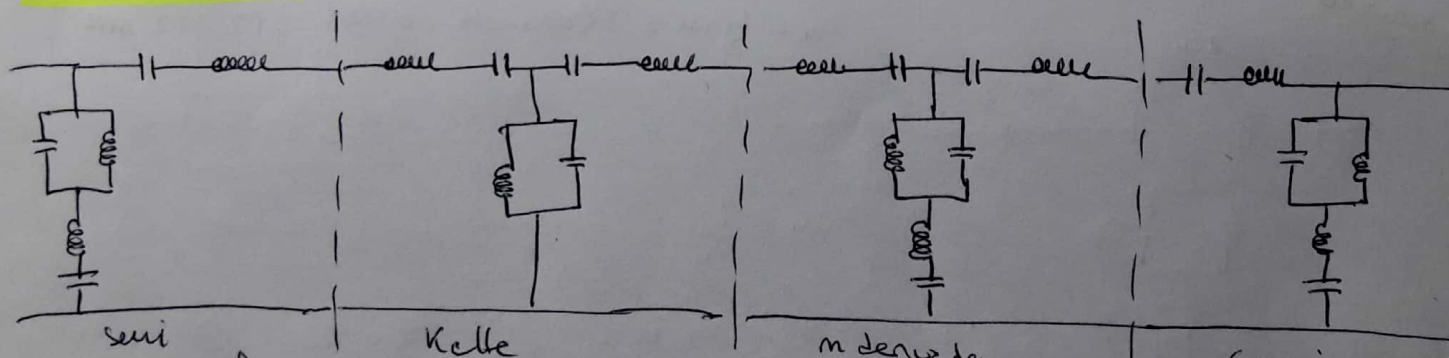

Fuslante

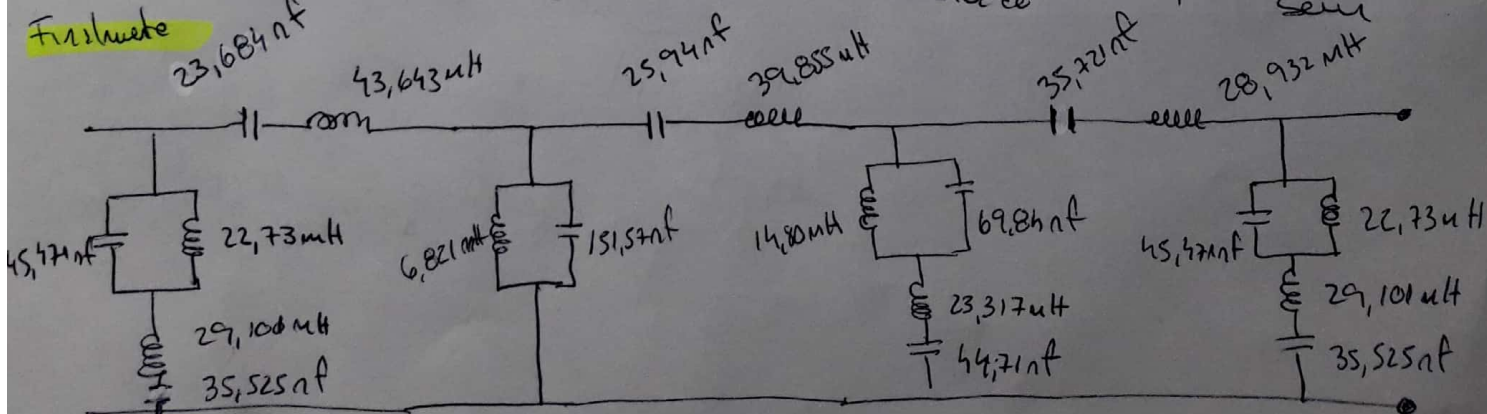

## Eliminar Banda

$$R = 650$$

$$f_{ci} = 1800 \text{ Hz}$$

$$f_{cs} = 4800 \text{ Hz}$$

$$f_m = 4700 \text{ Hz}$$

$$M = \sqrt{1 - \left( \frac{BW_{cs}}{BW} \right)^2} \Rightarrow M = \sqrt{1 - \left( \frac{\omega_{cs} - \frac{\omega_{ci}}{\omega_{cs}}}{\omega_{cs} - \omega_{ci}} \right)^2}$$

$$M = \sqrt{1 - \left( \frac{4700 - \frac{1800}{4700}}{4800 - 1800} \right)^2} = 0,300$$


$$BW = \omega_{cs} - \omega_{ci} \Rightarrow 4800 \cdot 2\pi - 1800 \cdot 2\pi = 18849,55 \text{ rad/sec}$$

$$\omega = \omega_c = 18849,55 \text{ rad/sec}$$

$$b = R = 650$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{cs} \cdot \omega_{ci}} = 18468,71 \text{ rad/sec}$$

normalized

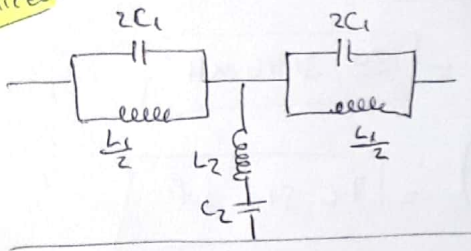

$$Z_{C1} = \frac{1}{R_0 BW} = 81,6179 \text{ nF}$$

$$\frac{L1}{2} = \frac{R_0 BW}{\omega_0^2} = \frac{650 \cdot 18849,55}{(18468,71)^2} = 35,920 \text{ nH}$$


$$L2 = \frac{R_0}{2 BW} = \frac{650}{2 \cdot (18849,55)} = 17,241 \text{ nH}$$

$$C2 = \frac{2 BW}{R_0 \omega_0^2} = \frac{2 \cdot (18849,55)}{650 \cdot (18468,71)^2} = 170,037 \text{ nF}$$

Kette

Kette  $\Rightarrow$

m-derived with  $m = 0,300$

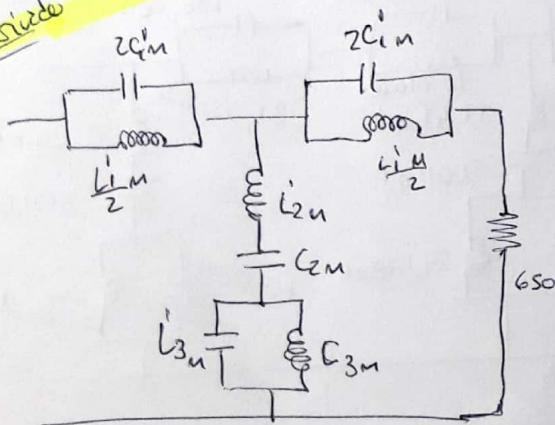

$$Z_{C1m} = \frac{Z_{C1}}{m} = \frac{81,6179 \times 10^{-9}}{0,300} = 272,059 \text{ nF}$$

$$\frac{L1m}{2} = \frac{L1}{2} \cdot m = 35,92 \text{ nH} \cdot 0,3 = 10,776 \text{ nH}$$

$$L2m = \frac{L2 \text{ Kette}}{m} = \frac{17,241 \text{ nH}}{0,3} = 57,47 \text{ nH}$$

$$C2m = C2 \text{ Kette} \cdot m = 170,037 \text{ nF} \cdot 0,3 = 51,011 \text{ nF}$$

m-derived

$$L3m = \frac{L1 \text{ Kette}}{2} \left( \frac{1 - (m)^2}{2m} \right) = 35,92 \text{ nH} \left( \frac{1 - (0,3)^2}{2 \cdot 0,3} \right) = 54,478 \text{ nH}$$

$$C3m = Z_{C1 \text{ Kette}} \left( \frac{2m}{1 - m^2} \right) = 81,6179 \text{ nF} \left( \frac{2 \cdot 0,3}{1 - (0,3)^2} \right) = 53,815 \text{ nF}$$




## Semisecção

$$\omega_c = \omega_c = 18849,55 \text{ rad/s}$$

$$b = R_0 = 650$$

$$m = 0,6$$

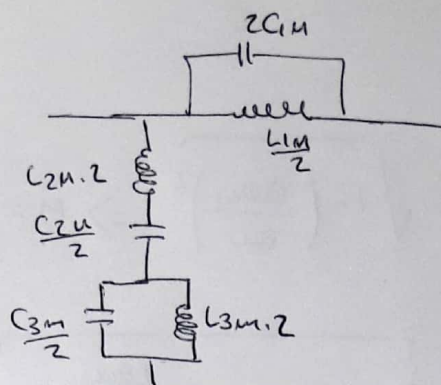

$$2C_{1m} = \frac{2C_{1k\Omega} \cdot m}{m} = \frac{81,6179 \times 10^{-9}}{0,6} = \boxed{136,029 \text{ nF}}$$

$$\frac{L_{1m}}{2} = \frac{L_{1k\Omega} \cdot m}{2} = 35,920 \times 10^{-3} \cdot 0,6 = \boxed{21,552 \text{ mH}}$$


$$L_{2m/2} = \frac{L_{2k\Omega} \cdot 2}{m} = \frac{17,241 \times 10^{-3} \cdot 2}{0,6} = \boxed{57,47 \text{ mH}}$$

$$\frac{C_{2m}}{2} = \frac{C_{2k\Omega} \cdot m}{2} = \frac{170,037 \times 10^{-9} \cdot 0,6}{2} = \boxed{51,011 \text{ nF}}$$


$$L_{3m/2} = \left( \frac{L_{3k\Omega}}{2} \left( \frac{1 - (m)^2}{2m} \right) \right) \cdot 2 = \left( 35,920 \times 10^{-3} \cdot \left( \frac{1 - (0,6)^2}{2 \cdot 0,6} \right) \right) \cdot 2 = \boxed{38,3146 \text{ mH}}$$

$$\frac{C_{3m}}{2} = \frac{2C_{1k\Omega} \left( \frac{2m}{1 - (m)^2} \right)}{2} = \frac{81,6179 \times 10^{-9} \cdot \left( \frac{2 \cdot 0,6}{1 - (0,6)^2} \right)}{2} = \boxed{76,516 \text{ nF}}$$

## Amplificador

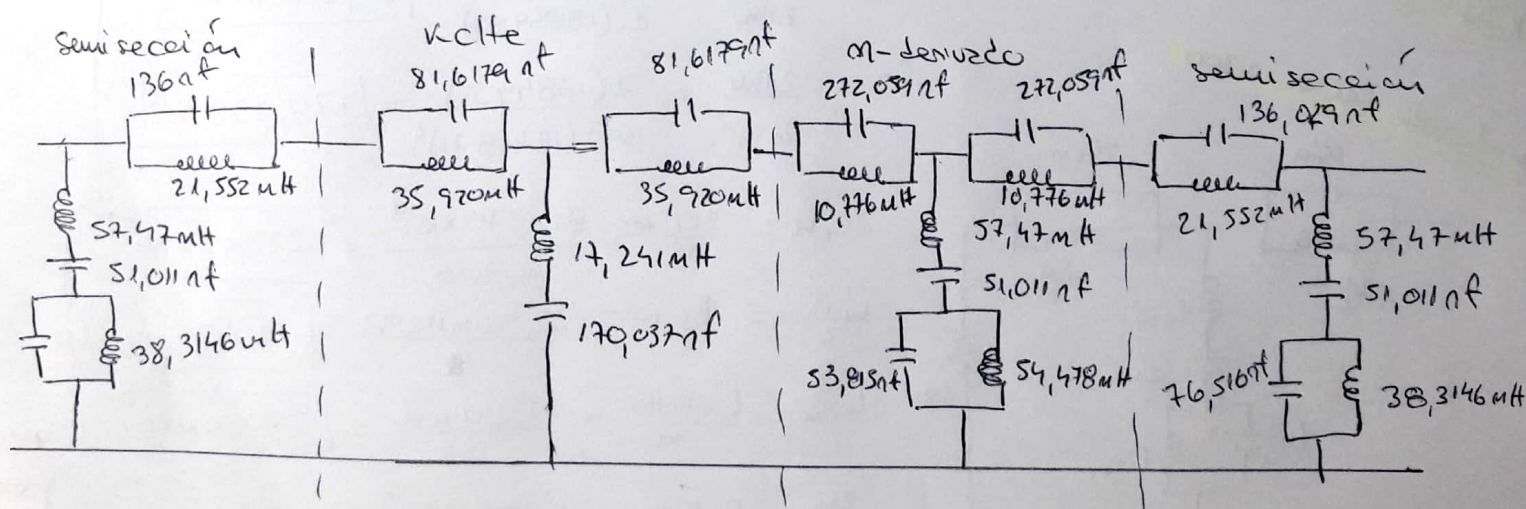



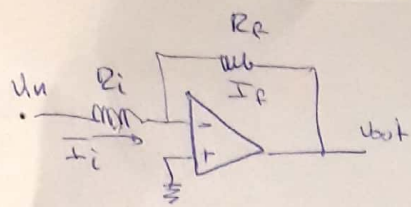


$$I_i = I_f$$

$$V_{in} = R_i I_i$$

$$V_{out} = -R_f I_f$$

$$V_{out} = -R_f \cdot \frac{V_{in}}{R_i} \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R_i} \right|$$

Inversor

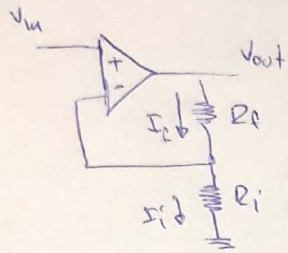

$$V_{in} = V_p$$

$$I_f = I_i$$

$$I_f = \frac{V_{out} - V_{in}}{R_f}$$

$$I_i = \frac{V_{in}}{R_i}$$

$$\frac{V_{in}}{R_i} = \frac{V_{out} - V_{in}}{R_f}$$

$$\frac{R_f}{R_i} = \frac{V_{out} - V_{in}}{V_{in}} \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R_f}{R_i} + 1 \right|$$

No inversor

Seguider

→ se utiliza como complemento de impedancia

Garancia unitaria

$$V_x = V_{in}$$


$$A_{CL} = 1$$

$$A_V = 1$$

$$V_{out} = V_{in}$$



Sumador

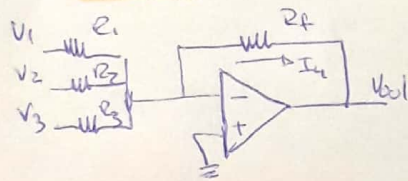

$$I_f = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I_f = \frac{-V_{out}}{R_f}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{R_3}$$

$$V_p = 0$$

$$\frac{-V_{out}}{R_f} = \frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} + \frac{V_3}{R_3}$$

$$V_{out} = - \left( V_1 \frac{R_f}{R_1} + V_2 \frac{R_f}{R_2} + V_3 \frac{R_f}{R_3} \right)$$


Para ser un  
sumador

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_f$$


Restador

Si todas las R son iguales

$$V_{out} = V_2 - V_1$$

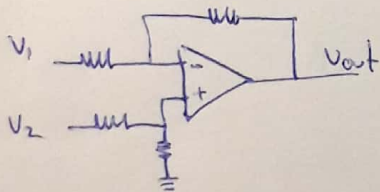

Puente

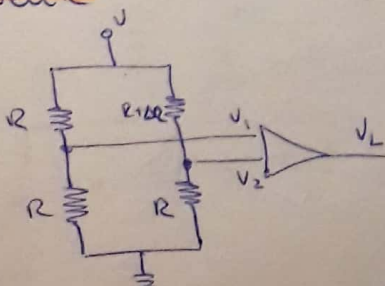

$$V_L = (V_2 - V_1) \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow V_L = \left( \frac{VR}{2R + \Delta R} - \frac{V}{2} \right) \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$V_1 = \frac{V}{2}$$


$$V_2 = \frac{VR}{2R + \Delta R}$$

$$V_L = \frac{R_2}{R_1} \cdot \frac{V}{4} \left[ \frac{-\delta}{1 + \frac{\delta}{2}} \right]$$

$$\delta = \frac{\Delta R}{R}$$

$$\text{Si } \delta \ll 1$$
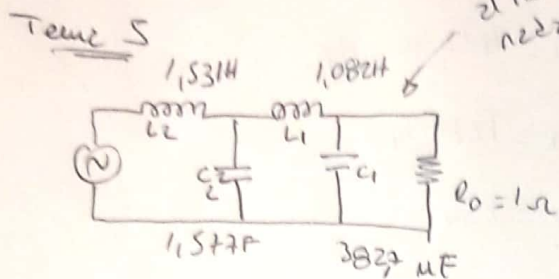
$$V_L = -\frac{V}{4} \cdot \frac{R_2}{R_1} \cdot \delta$$



el no tener  
nada 2C2  
nada

Pasa bajos Butterworth

transformar a filtro pasa altos normalizado  
y calcular los valores de los componentes

$$f_c = 437,6761 \Rightarrow \omega_c = 2\pi \cdot 437,6761 = 2750 \text{ rad/s}$$

$$R_o = 600$$


el tener 4 elementos  $n=4$

$$A_{max} = 3 \text{ dB} \quad \left. \begin{array}{l} \varepsilon^{1/n} \approx 1 \\ \text{sele de la tabla por} \\ \text{los valores que nos da} \end{array} \right\} s^4$$

$$s^4 + 2,613s^3 + 3,414s^2 + 2,613s + 1$$

$\Rightarrow$
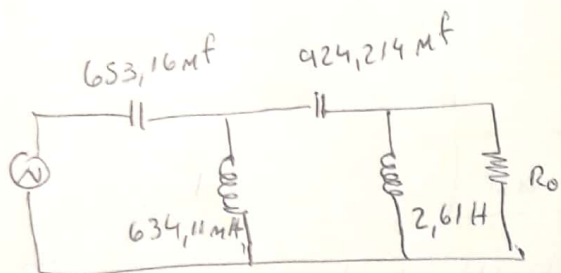
$$s^4 + 2,613s^3 + 3,414s^2 + 2,613s + 1$$



Pasa altos normalizados


65C

$$C_1 = \frac{\varepsilon^{1/n} \cdot C_n}{R_o \cdot \omega_p} = \frac{653,16 \text{ mF}}{600 \cdot 2750} = 395,854 \text{ nF}$$


$$L_1 = \frac{L_n \cdot R_o}{\omega_c} = \frac{634,11 \text{ mH} \cdot 600}{2750} = 138,35 \text{ mH}$$

$$C_2 = \frac{C_{2n}}{R_o \omega_p} = \frac{924,214 \text{ mF}}{600 \cdot 2750} = 560,129 \text{ nF}$$
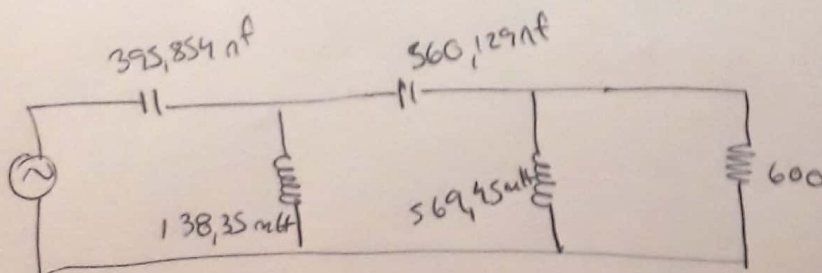
$$L_2 = \frac{L_{2n} R_o}{\omega_c} = \frac{2,61 \cdot 600}{2750} = 569,45 \text{ mH}$$





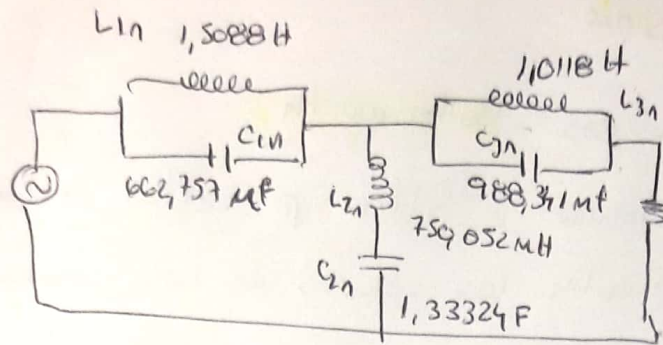

$$f_{c1} = 477,465 \text{ Hz}$$

$$f_{c2} = 1273,24$$

$$R_0 = 250$$

$$\omega_{c1} = 2\pi f_{c1} = 2\pi \cdot 477,465 = 3000 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{c2} = 2\pi f_{c2} = 2\pi \cdot 1273,24 = 8000 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}} = 4898,97 \text{ rad/sec}$$

1600

$$BW = \omega_{c2} - \omega_{c1} = 5000 \text{ rad/sec}$$

$$\omega_{0n}^2 = \frac{\omega_0^2}{BW^2} = \frac{(4898,97)^2}{(5000)^2} = 0,9599 \approx 0,96$$

$$C_1 = \frac{C_{1n}}{R \cdot BW} = \frac{662,757 \mu\text{F}}{250 \cdot 5000} = \boxed{530,205 \text{ nF}}$$

$$L_1 = \frac{L_{1n} \cdot R}{\omega_{0n}^2 \cdot BW} = \frac{1,5088 \text{ H} \cdot 250}{0,96 \cdot 5000} = \boxed{78,588 \text{ mH}}$$


$$L_2 = \frac{L_{2n} \cdot R}{BW} = \frac{750,052 \text{ mH} \cdot 250}{5000} = \boxed{37,502 \text{ mH}}$$

$$C_2 = \frac{C_{2n}}{R \cdot BW \cdot \omega_{0n}^2} = \frac{1,333 \text{ F}}{250 \cdot 5000 \cdot 0,96} = \boxed{1,111 \mu\text{F}}$$

$$L_3 = \frac{L_{3n} \cdot R}{\omega_{0n}^2 \cdot BW} = \frac{1,0118 \text{ H} \cdot 250}{0,96 \cdot 5000} = \boxed{52,697 \text{ mH}}$$

$$C_3 = \frac{C_{3n}}{R \cdot BW} = \frac{988,341 \mu\text{F}}{250 \cdot 5000} = \boxed{790,672 \mu\text{F}}$$

# Ejercicio N° 9 de Parcial

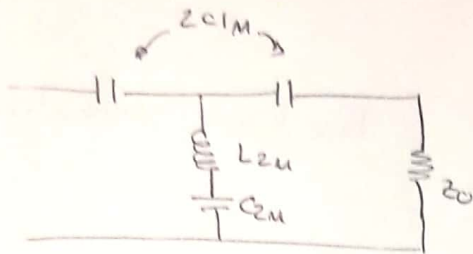

$$Z_{C1M} = 1,81383 \mu f$$

$$L_{2u} = 27,7743 \text{ mH}$$

$$C_{2u} = 1,59558 \mu f$$

a) Tipo de filtro

b)  $\omega_c = ?$

c)  $f_c = ?$

d)  $Z_0 = ?$

e)  $m = ?$

f)  $\omega_m = ?$

a) Res 2to m-derivado

$$Z_{C1M} = \frac{Z_{C1Kette}}{m}$$

$$Z_{C1Kette} = Z_{C1M} \cdot m$$

$$L_{2M} = \frac{L_{2Kette}}{m}$$

$$L_{C1Kette} = \frac{C_{2M}}{\frac{Z_M}{1-m^2}}$$

$$C_{2M} = Z_{C1M} \left( \frac{Z_M}{1-m^2} \right)$$

$$Z_{C1M} \cdot m = \frac{C_{2M}}{\frac{Z_M}{1-m^2}} \Rightarrow Z_{C1M} \cdot m \left( \frac{Z_M}{1-m^2} \right) = C_{2M}$$

$$\frac{Z_M^2}{1-m^2} = \frac{C_{2M}}{Z_{C1M}} \Rightarrow \frac{Z_M^2}{1-m^2} = 0,879 \Rightarrow Z_M = \left( \frac{1}{m^2} - 1 \right) 0,879$$

$$e) m = \sqrt{\frac{0,879}{2,879}} = \boxed{0,5525}$$

$$f) \omega_m = \frac{1}{\sqrt{L_{2M} C_{2M}}} = \frac{1}{\sqrt{27,7743 \text{ mH} \cdot 1,59558 \mu f}} = \boxed{4750 \text{ rad/seg}}$$

$$d) Z_0 = \sqrt{\frac{Z_{C1M}}{L_{2M}}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 27,7743 \text{ mH}}{1,81383 \mu f}} = \boxed{175 \Omega}$$


$$b) \omega_c = \frac{1}{2m \sqrt{L_{2M} \cdot C_{1M}}} = \frac{1}{2 \cdot 0,5525 \cdot \sqrt{27,7743 \text{ mH} \cdot \frac{1,81383}{2} \mu f}} = \boxed{5702,07 \frac{\text{rad}}{\text{seg}}}$$

$$c) f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \boxed{907,51 \text{ Hz}}$$


CORROBORADO POR

SCRIPT (BDC)



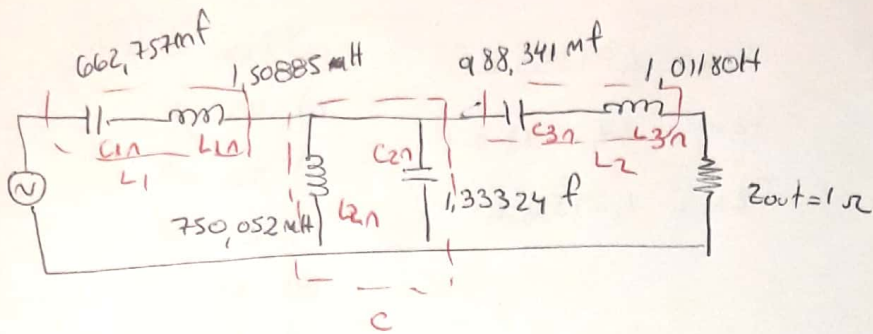

P<sub>252</sub> banda normalizada

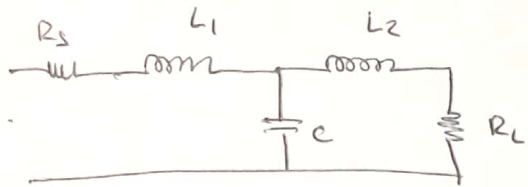

P<sub>252</sub> b<sub>252</sub> normalizado

no  
VA

$$f_{c1} = 318,30988 \text{ Hz}$$

Desnormalizamos p<sub>252</sub> R<sub>0</sub> = 600

$$f_{c2} = 1114,0846 \text{ Hz}$$

$$R_0 = 600 \Omega$$

$$a = BW = 5000$$

$$b = Z_0 = 600$$

$$b) BW = (\omega_{c2} - \omega_{c1}) = 5000 \text{ rad/seg}$$

$$a) \omega_0 = \sqrt{f_{c1} \cdot f_{c2}} = 3741,65 \text{ rad/seg}$$

GDC

$$c) \omega_0^2 = \frac{\omega_0^2}{BW^2} = \frac{(3741,65)^2}{(5000)^2} = 0,5599 \approx 0,56$$

$$d) L_1 = \frac{C_{1n}}{\omega_0^2 \cdot a \cdot b} = \frac{662,757 \text{ mH}}{0,56 \cdot 5000 \cdot 600} = 394,49 \text{ nH}$$

$$e) L_2 = \frac{L_{1n} \cdot b}{a} = \frac{1,50885 \text{ H} \cdot 600}{5000} = 181,062 \text{ mH}$$

$$f) L_3 = \frac{L_{2n} \cdot b}{2 \cdot \omega_0^2} = \frac{750,052 \text{ mH} \cdot 600}{5000 \cdot 0,56} = 160,725 \text{ mH}$$

$$g) C_4 = \frac{C_{2n}}{a \cdot b} = \frac{1,33324}{5000 \cdot 600} = 444,413 \text{ nF}$$

$$h) C_5 = \frac{C_{3n}}{\omega_0^2 \cdot a \cdot b} = \frac{988,341 \text{ mH}}{0,56 \cdot 5000 \cdot 600} = 588,298 \text{ nF}$$

$$i) L_5 = \frac{L_{3n} \cdot b}{a} = \frac{1,01180 \text{ H} \cdot 600}{5000} = 121,416 \text{ mH}$$