

DISEÑO DE FILTRO ELIMINA BANDA K-CONSTANTE MEDIANTE MATLAB

Frecuencia de corte inferior fc1 [Hertz] = 6000 Frecuencia de corte superior fc2 [Hertz] = 9000 Impedancia de carga Ro [Ohms] = 8

La pulsacion de corte inferior wc1 es 37699.1118 [rad/seg]

La pulsacion de corte superior wc2 es 56548.6678 [rad/seg]

La pulsacion de resonancia al cuadrado wo2 es 2131834550.6353 [(rad/seg)^2]

El ancho de banda BW es de 18849.5559 [rad/seg]

El valor del inductor serie L1 es de 0.141471 [mH] ---> L1/2 es de 0.070736 [mH]

El valor del capacitor serie C1 es de 3.315727981081 [uF] ---> 2*C1 es de 6.631455962162 [uF]

El valor del inductor paralelo L2 es de 0.212207 [mH]

El valor del capacitor paralelo C2 es de 2.210485320721 [uF]

CALCULO POR NORMALIZACION Y TRANSFORMACION DE FRECUENCIA

L1/2 = 1 * Ro * BW / wo2 = 8.0000 * 18849.5559 / 2131834550.6353 = 0.070736 [mH]

2*C1 = 1 / (ro*BW) = 8.0000*18849.555922 = 6.631455962162 [uF]

L2 = 0.5 * Ro / BW = 0.5 * 8.0000 / 18849.5559 = 0.212207 [mH]

C2 = 2 * BW / (ro * wo2) = 2 * 18849.5559 / (8.0000 * 2131834550.635301) = 2.210485320721 [uF]

COMPROBACION

Ro = sqrt (L1 / C2) = sqrt (0.000141 [H] / 0.000002210485 [F]) = 8.0000 [Ohms]


Ro = sqrt (L2 / C1) = sqrt (0.000212 [H] / 0.000003315728 [F]) = 8.0000 [Ohms]

BW = 1 / (2 * sqrt (L2 * C1)) = 1 / (2 * sqrt (0.000212 [H] * 0.000003315728 [F])) = 18849.5559 [rad/seg]

 $wo2 = 1 / (L1 * C1) = 1 / (0.000141 [H] * 0.000003315728 [F]) = 2131834550.6353 [(rad/seg)^2]$

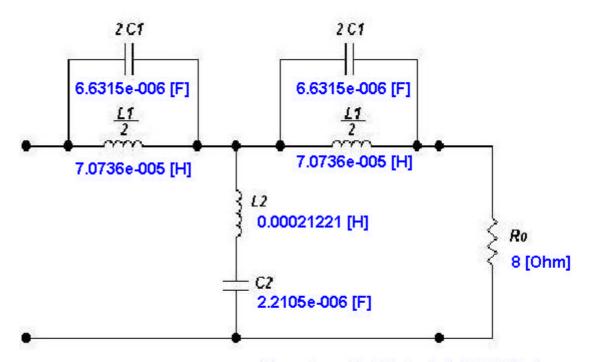 $wo2 = 1 / (L2 * C2) = 1 / (0.000424 [H] * 0.000001105243 [F]) = 2131834550.6353 [(rad/seg)^2]$





FILTRO ELIMINA BANDA KCTE Frec. de corte inferior fc1 =6000 [Hz] Frec. de corte superior fc2 =9000 [Hz]