



PROBLEMA 107: FILTRO PASA-BAJOS

$$f_c = 3 \text{ KHz} \rightarrow \omega_c = 18849.55 \text{ rad/seg}$$

$$R_o = 600 \, \Omega$$

