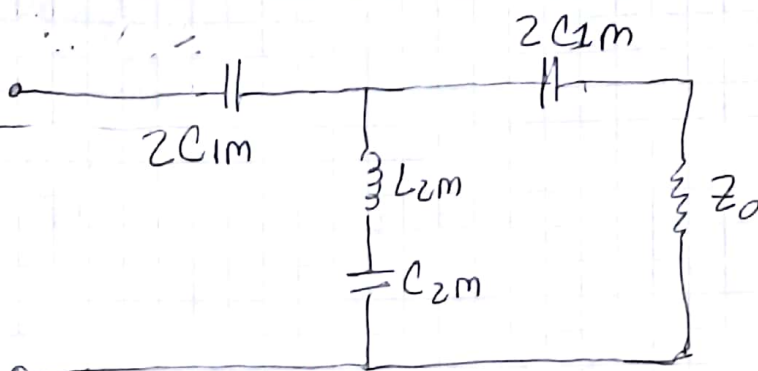


(2)

A)

Pasa Altos m-Derivados.



B) Pulsación de Corte (ω_c)

C) $f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$

$$\omega_c = \frac{1}{2m \cdot \sqrt{L_{2m} \cdot C_{1m}}}$$


D) $Z_0 = \sqrt{\frac{L_{2m}}{C_{1m}}}$

E) $m = \sqrt{\frac{C_{2m}}{C_{2m} + 4 \cdot C_{1m}}}$
ojo $(2 \cdot 2C_{1m})$

F) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{2m} \cdot C_{2m}}}$

Filtro Pasa Banda (PB), chevishev.

Datos: f_{c1} ; f_{c2} ; R_0 :

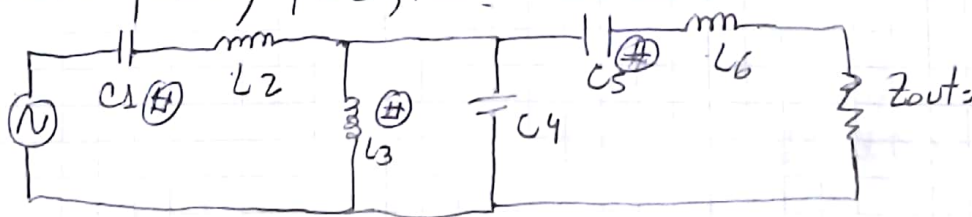

• $\omega_{c1} = 2\pi \cdot f_{c1}$

• $\omega_{c2} = 2\pi \cdot f_{c2}$

• $BW = \omega_{c2} - \omega_{c1}$


$$\omega_{0n}^2 = \frac{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}{(\omega_{c2} - \omega_{c1})^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}$$

(2)

A)

Pasa Altos m-Derivados.

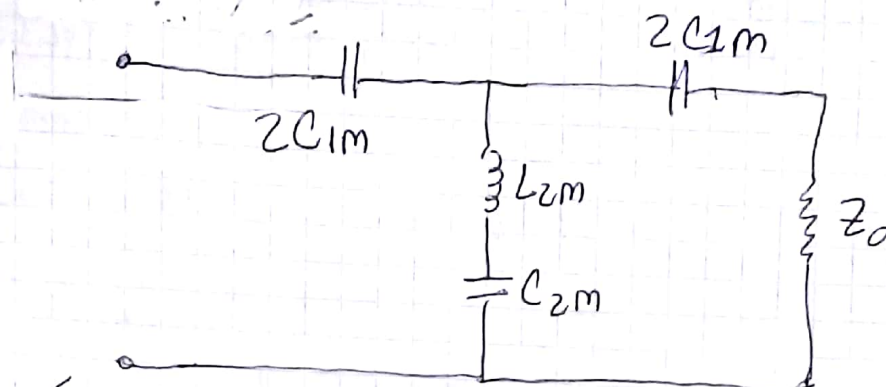B) Pulsación de Corte (ω_c)

$$\omega_c = \frac{1}{2m \cdot \sqrt{L_{2m} \cdot C_{1m}}}$$

$$C) f_c = \frac{\omega_c}{2\pi}$$


$$D) Z_0 = \sqrt{\frac{L_{2m}}{C_{1m}}}$$

$$E) m = \sqrt{\frac{C_{2m}}{C_{2m} + 4 \cdot C_{1m}}}$$

↑
ojo ($2 \cdot 2C_{1m}$)

$$F) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_{2m} \cdot C_{2m}}}$$

Filtro Pasa Banda (PB), chevishev.

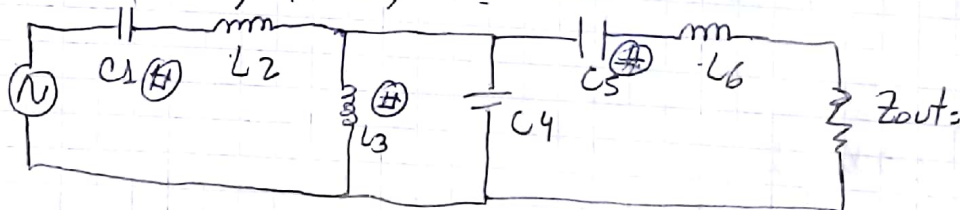Datos: f_{c1} ; f_{c2} ; R_0 :

$$\bullet \omega_{c1} = 2\pi \cdot f_{c1}$$

$$\bullet \omega_{c2} = 2\pi \cdot f_{c2}$$

$$\bullet BW = \omega_{c2} - \omega_{c1}$$

$$\omega_{0n}^2 = \frac{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}{(\omega_{c2} - \omega_{c1})^2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}$$

③

$$Bw = a \quad R_o = b.$$

$$d) C_1' = \frac{C_1}{\omega_o^2 \cdot a \cdot b} =$$

$$f) L_3' = \frac{L_3 \cdot b}{\omega_o^2 a}$$

$$e) L_2' = \frac{L_2 \cdot b}{a}$$


$$g) C_4' = \frac{C_4}{a \cdot b}$$

$$h) C_5' = \frac{C_5}{\omega_o^2 \cdot a \cdot b}$$

$$I) L_6' = \frac{L_6 \cdot b}{a}$$

Filtro elimina Banda normalizado chevyshev.

Datos ~~Fc1~~ Fc1, Fc2, Ro.

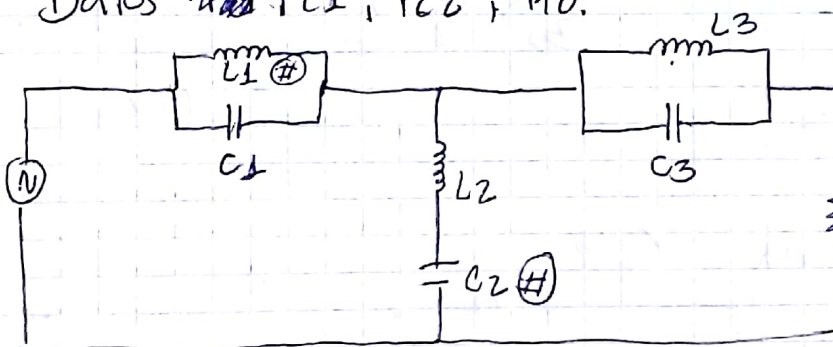

$$A) \omega_o = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}$$

$$B) BW = \omega_{c2} - \omega_{c1}$$

$$C) \omega_o^2 = \frac{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}{(\omega_{c2} - \omega_{c1})^2}$$

$$a = BW$$

$$b = R_o.$$

$$D) C_1' = \frac{C_1}{a \cdot b}$$

$$e) L_1' = \frac{L_1 \cdot b}{\omega_o^2 \cdot a}$$

$$h) C_3' = \frac{C_3}{a \cdot b}$$

$$f) C_2' = \frac{C_2}{\omega_o^2 \cdot a \cdot b}$$

$$g) L_2' = \frac{L_2 \cdot b}{a}$$

$$I) L_3' = \frac{L_3 \cdot b}{\omega_o^2 a}$$

• Pasa banda . Kate

• Pulsaciones de ω_c o ω_0 :

(B) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_1}}$

(C) $f_c = \frac{\omega_0}{2\pi}$

D) Ancho de Banda [BW] =

$$BW = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_2}} =$$


e) $0 = \omega_{c1} + \omega \omega_{c2} - \omega_0^2$

$a = 1$
 $b = BW$
 $c = -\omega_0^2$

F) Pulsación $\omega_{c2} =$

$$\omega_{c2} = \frac{\omega_0^2}{\omega_{c1}}$$

g) $Z_0 = \frac{2}{C_2 \cdot BW}$

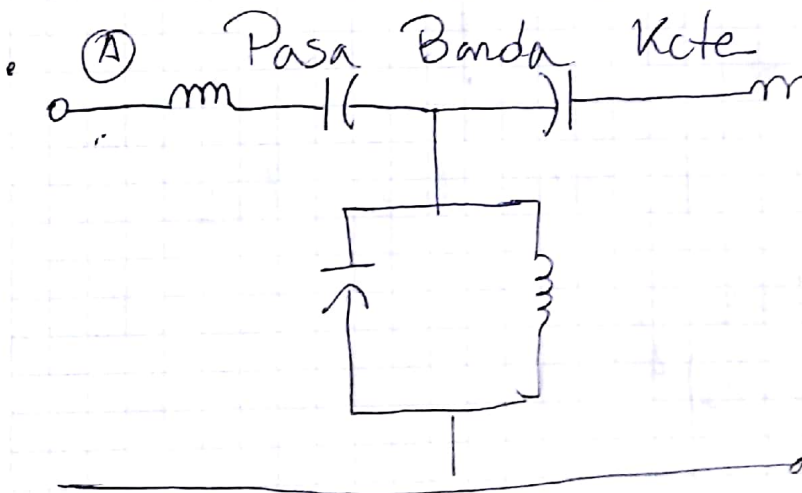

Pulsación de ω_0

(B) $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 \times C_1}}$

(C) Frecuencia de corte
 $f_c = \frac{\omega_0}{2\pi}$

e) $\omega_{c1}^2 + \omega \omega_{c2} - \omega_0^2$

$a = 1$
 $b = BW$
 $c = -\omega_0^2$

Raíces.

d) Ancho de Banda

$$BW = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_2}}$$

f) $\omega_{c2} = BW + \omega_{c1}$

g) $Z_0 = \frac{2}{C_2 BW}$