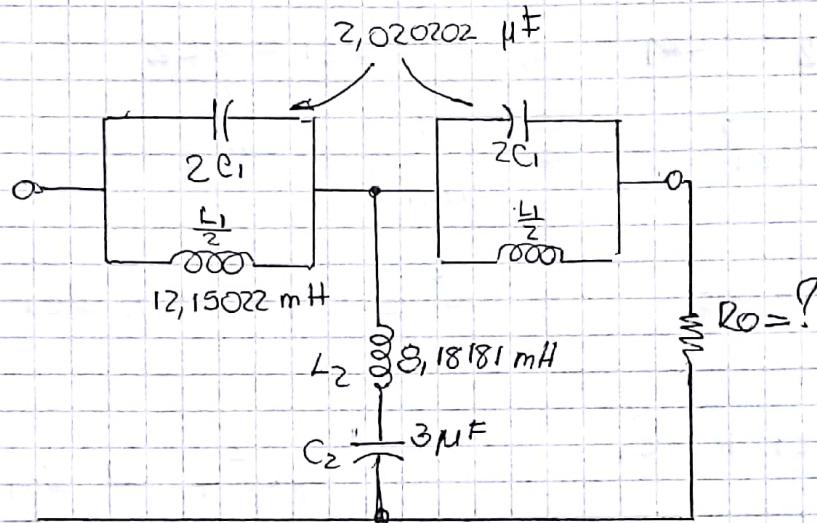


2020

Final de Mica

FILTROS

ELIMINA BANDA

b) Pulsación de Resonancia (ω_0)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_1}} = \frac{1}{\sqrt{L_2 \cdot C_2}} = \frac{1}{\sqrt{12,15022 \times 10^{-3} \times 2,020202 \times 10^{-6}}} \text{ rad/seg}$$

$$\omega_0 = 6382,789 \text{ o } 6382,850 \text{ rad/seg}$$

Resultados
Correctos

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}} = \frac{1}{\sqrt{8,18181 \times 10^{-3} \times 3 \times 10^{-6}}} = \boxed{6382,850}$$

[Ejijo tomar los
componentes con menos
decimales]

c) Frecuencia de resonancia (f_0)

$$\omega_0 = 2\pi f_0 \quad \therefore \quad \boxed{f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}} = \frac{6382,850}{2\pi} = 1015,862$$

d) Ancho de Banda: $BW = 3889,089 \underline{5500} \checkmark$

$$\boxed{BW = \frac{1}{2\sqrt{L_2 C_1}}} = \frac{1}{2 \cdot \sqrt{8,18181 \times 10^{-3} \cdot 2,020202 \times 10^{-6}}} = \frac{5500,02}{2 \cdot 3889,089}$$

C1/2

E) Pulsación de corte inferior (ω_{c1})

$$AB = \omega = \omega_{c2} - \omega_{c1} \Rightarrow \omega + \omega_{c1} = \omega_{c2}$$

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{c2} \cdot \omega_{c1}} \Rightarrow \frac{\omega_0^2}{\omega_{c1}} = \omega_{c2}$$

$$\therefore \frac{\omega_0^2}{\omega_{c1}} = \omega + \omega_{c1} \Rightarrow \omega_0^2 = (\omega + \omega_{c1}) \cdot \omega_{c1}$$

$$\omega_0^2 = \omega \cdot \omega_{c1} + \omega_{c1}^2$$

$$\omega_{c1}^2 + \omega \cdot \omega_{c1} - \omega_0^2 = 0$$

$$\omega \cdot \omega_{c1} + \omega_{c1}^2 - \omega_0^2 = 0$$

$$\omega_{c1}^2 + 5500,002 \cdot \omega_{c1} - (6382,850)^2 = 0$$

$$\boxed{\omega_{c1} = 4200,055 \text{ [rad/seg]}} \quad \checkmark$$

F) Pulsación de corte superior (ω_{c2})

$$\boxed{\omega_{c2} = \omega + \omega_{c1} = 5500,002 + 4200,055}$$

$$\omega_{c2} = 9700,057 \text{ [rad/seg]} \quad \underline{9700,058} \quad \checkmark$$

G) Valor de la impedancia característica (Z_0)


$$\omega = \frac{1}{2 \cdot R_0 \cdot C_1} \Rightarrow R_0 = \frac{1}{2 \omega \cdot C_1} = \frac{1}{2 \cdot 5500,002 \cdot \frac{1}{2,020202,10^{-6}}} =$$

~~$R_0 = 89,999 \Omega$~~ $\cdot 90 \Omega \quad \checkmark$

2020

Filtro m-Derivado.

2)

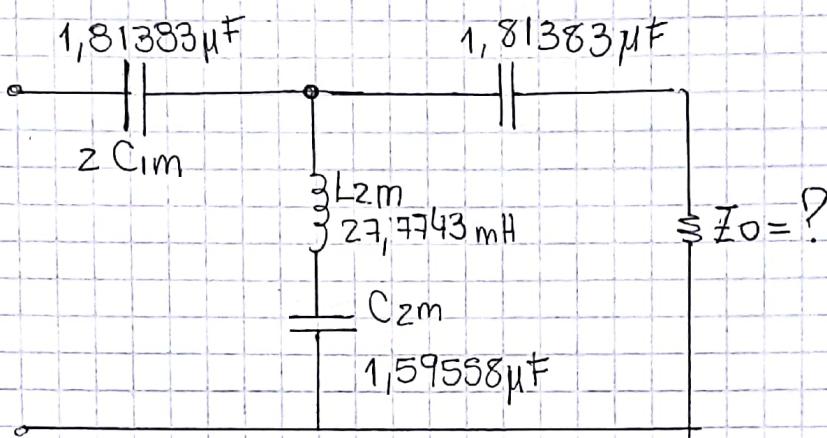

A) Tipo de Filtro: PASA ALTOS m-Derivados

B) Pulsación de Corte (ω_c)

$$\omega_c = \frac{1}{2 \cdot m \cdot \sqrt{L_{2m} \cdot C_{1m}}}$$

$$m = \sqrt{\frac{C_{2m} \cdot}{(C_{2m} + 4C_{1m})}}$$

$$m = \sqrt{\frac{1,59558 \times 10^{-6}}{1,59558 \times 10^{-6} + 4 \frac{1,81383 \times 10^{-6}}{2}}} = 0,552699 \approx 0,5527$$

$$\omega_c = \frac{1}{2 \times 0,552699 \sqrt{27,774 \times 10^{-3} \cdot \frac{1,81383 \times 10^{-6}}{2}}} = 5700,05199$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = 907,19$$


$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_{2m}}{C_{1m}}} = \sqrt{\frac{27,7743 \times 10^{-3}}{\frac{1,81383 \times 10^{-6}}{2}}} = 175,0000886$$

$$\omega_{\infty} = \frac{1}{\sqrt{C_2 m L_2 m}} = \frac{1}{\sqrt{1,59558 \times 10^{-6} \cdot 27,7743 \times 10^{-31}}}$$

$$\omega_{\infty} = 4750,2793 \text{ [rad/seg]}$$

Final 2020

Filtro Pasa Banda.

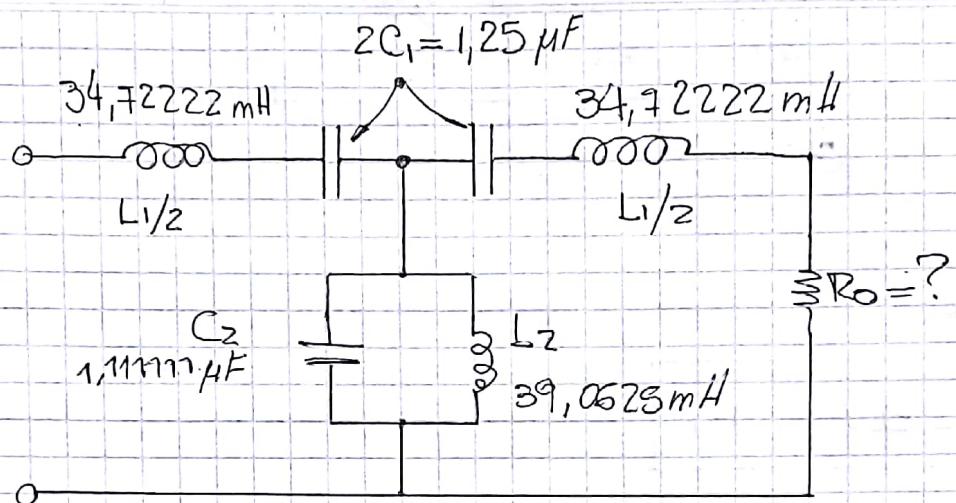

A) Tipo de Filtro: PASA-BANDA.

B) Pulsación de corte ó de resonancia (ω_c o ω_0)

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_2 \cdot C_2}} = \frac{1}{\sqrt{39,0625 \times 10^{-3} \cdot 1,11111 \times 10^{-6}}} = 4800,0024$$

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{L_1 \cdot C_1}} = \frac{1}{\sqrt{2 \cdot 34,72222 \times 10^{-3} \cdot \frac{1,25 \times 10^{-6}}{2}}} = 4800,00154 \checkmark$$

C) Frecuencia de corte ó de resonancia

$$f_0 = 763,943 \text{ Hz}$$

D) Ancho de Banda [BW]

$$BW = \frac{2}{\sqrt{L_1 C_2}} = \frac{2}{\sqrt{2 \cdot 34,72222 \times 10^{-3} \cdot 1,11111 \times 10^{-6}}} =$$

$$BW = 7200,00059 \checkmark \text{ [rad/seg]}$$

E) Pulsación de corte inferior (ω_{c1}) $2400,000054 \text{ rad/seg}$

$$\boxed{\omega_{c1}^2 + BW \cdot \omega_{c1} - \omega_0^2 = 0}$$

$$\omega_{c1} = 2400,000005$$

F) Pulsación de Corte superior (ω_{c2}):

$$\boxed{\omega_{c2} = BW + \omega_{c1}} = 7200,00059 + 2400,00005$$


$$\omega_{c2} = 9600,000595$$

G) Valor de la impedancia característica (Z_0)

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L_2}{C_1}} = \sqrt{\frac{39,0625 \times 10^{-3}}{1,125 \times 10^{-6}}} = 250 \Omega$$


$$\boxed{Z_0 = \frac{Z}{C_2 \cdot BW}} = \frac{Z}{1,111111 \times 10^{-6} \cdot 7200,00059} = 250,000045 \checkmark$$

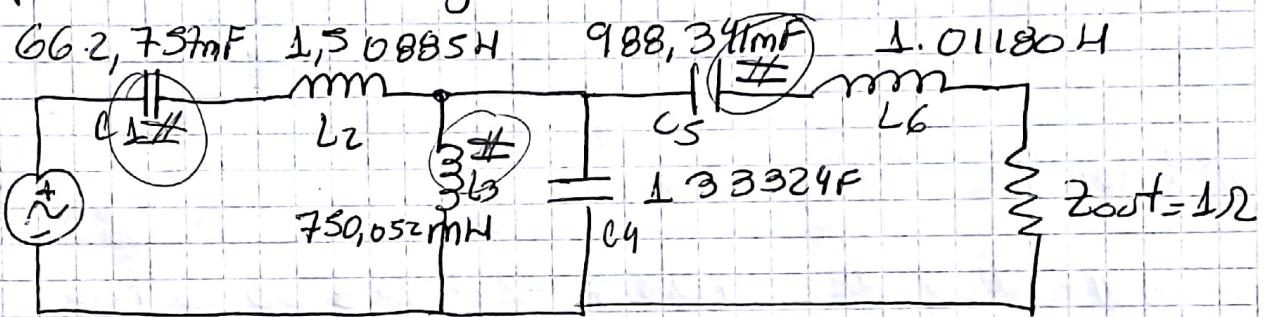Dado el siguiente filtro Pasa Banda (PB) normalizado de chevisthev, calcule los valores de los componentes, para una frecuencia de corte inferior $f_{c1} = 318,30988$ (Hertz), una frecuencia de corte superior $f_{c2} = 1114,0846$ (Hertz) y una impedancia de carga $R_o = 600 \Omega$.



A) Valor de la pulsación natural o de resonancia
 $\omega_0 =$

Filtro Pasa Banda:

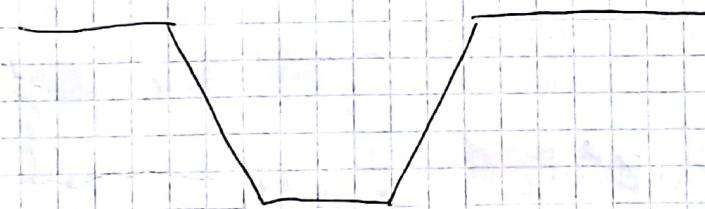

$$E) \omega_{c1} = 2\pi \cdot 318,30988 = 1999,999 = 2000 \text{ [rad/seg]}$$

$$F) \omega_{c2} = 2\pi \cdot 1114,0846 = 6999,999 = 7000 \text{ [rad/seg]}$$

$$c) \omega_{on}^2 = \frac{\omega_{c1} - \omega_{c2}}{(\omega_{c2} - \omega_{c1})^2} = \frac{2000 - 7000}{(7000 - 2000)^2} = 0,56$$

$$a) \omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}} = 3741,65738$$

b) Valor de Ancho de Banda:

$$BW = \omega_{c2} - \omega_{c1} = 7000 - 2000 = 5000 \text{ rad/seg.}$$

$$BW = a \quad R_0 = b$$

$$a = 5000 \quad R_0 = 600$$

$$d) L_1' = \frac{C_1}{\omega_{on}^2 \cdot a \cdot b} = \frac{662,757 \text{ mF}}{0,56 \cdot 5000 \cdot 600} = 394,498 \text{ [fF]}$$

$$e) L_2' = \frac{L_2 \cdot b}{a} = \frac{1,50895 \text{ H} \cdot 600}{5000} = 181,062 \text{ [mH]}$$

$$f) L_3' = \frac{L_3 \cdot b}{\omega_{on}^2 \cdot a} = \frac{750,052 \text{ mH} \cdot 600}{5000 \cdot 0,56} = 160,725 \text{ [mH]}$$

$$g) C_4' = \frac{C_4}{a \cdot b} = \frac{1,33324 \text{ F}}{5000 \cdot 600} = 444,413 \text{ [fF]}$$

$$h) C_5' = \frac{C_5}{\omega_{on}^2 \cdot a \cdot b} = \frac{938,341 \text{ mF}}{5000 \cdot 0,56} = 588,2982 \text{ [nF]}$$


$$I) L_5' = \frac{1,01184 \cdot b}{\alpha} = 121,416 \text{ mH}$$

Filtro elimina Banda normalizada ~~Chebychev~~
Chebyshew.

$$f_{c1} = 477,485 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_{c1} = 2\pi \cdot f_{c1} = 3000,126$$

$$f_{c2} = 1273,24 \text{ Hz} \Rightarrow \omega_{c2} = 2\pi f_{c2} = 8000,002$$

$$R_o = 250 \Omega$$

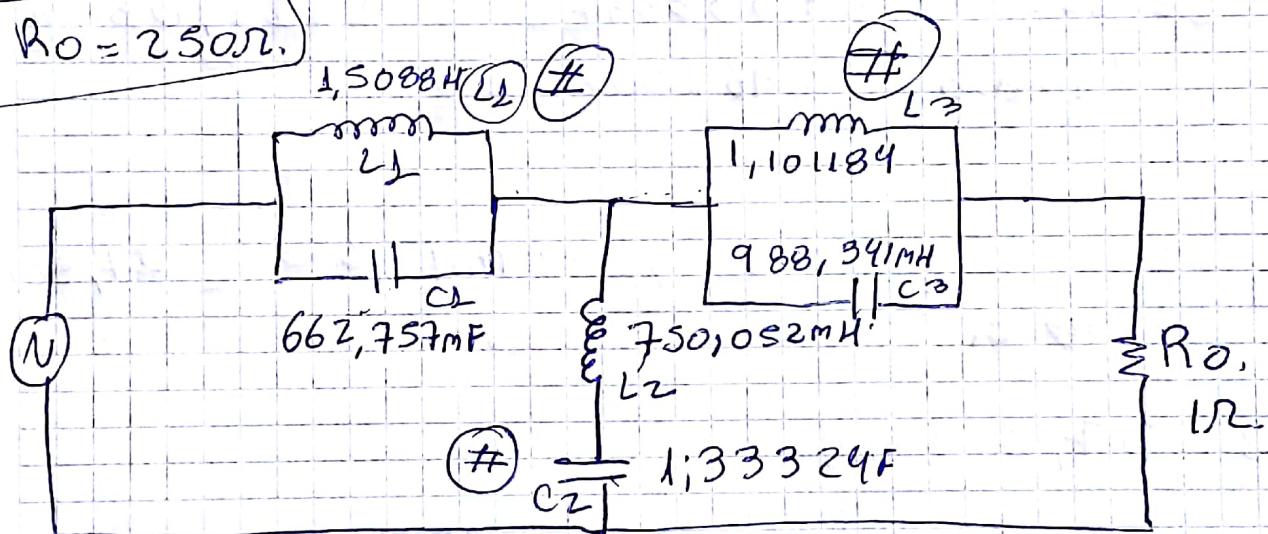

$$A) \omega_0 = \sqrt{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}} = \sqrt{3000,126 \cdot 8000,002}$$

$$\omega_0 = 4899,082 \text{ [rad/seg]}$$

$$B) BW = \omega_{c2} - \omega_{c1} = 5000 \text{ [rad/seg]}$$

$$C) \omega_{on}^2 = \frac{\omega_{c1} \cdot \omega_{c2}}{(\omega_{c2} - \omega_{c1})^2} = 0,960$$

$$a = B \cdot W = 5000$$

$$b = R_0 = 250$$

1) $C'_1 = \frac{C_1}{a \cdot b} = \frac{C_1}{a \cdot b} = \frac{662,757 \text{ mF}}{5000 \cdot 250} = 530,20 \text{ [nF]}$

e) $L'_1 = \frac{L_1 \cdot b}{\omega_0^2 \cdot a} = \frac{1,5088 \text{ H} \cdot 250}{0,96 \cdot 5000} = 78,5833 \text{ [mH]}$

f) $C'_2 = \frac{C_2}{\omega_0^2 \cdot a \cdot b} = \frac{1,333247}{0,96 \cdot 5000 \cdot 250} = 1111,03 \text{ [nF]}$

g) $L'_2 = \frac{L_2 \cdot b}{a} = \frac{750,052 \text{ mH} \cdot 250}{5000} = \cancel{20,5006} \text{ H}$

$$L'_2 = 37,502 \text{ [mH]}$$

h) $C'_3 = \frac{C_3}{a \cdot b} = \frac{988,34 \text{ mH}}{5000 \cdot 250} = 790,67 \text{ [nF]}$

i) $L'_3 = \frac{L_3 \cdot b}{a} = \frac{1,101184 \cdot 250}{0,96 \cdot 5000} = \cancel{55,0593} \text{ [mH]} \\ 57,353 \text{ mH}$

(*) Tiempo que dividir
por ω_{on}^2 .

6)


Filtro eliminando Bandas, normalizado de Chevistie.

¿Cuáles son los componentes?

$$\rightarrow f_{C1} = 477,465 \text{ Hertz}$$

$$\rightarrow f_{C2} = 1273,24 \text{ Hertz.}$$

$$\rightarrow R_0 = 250 \Omega$$

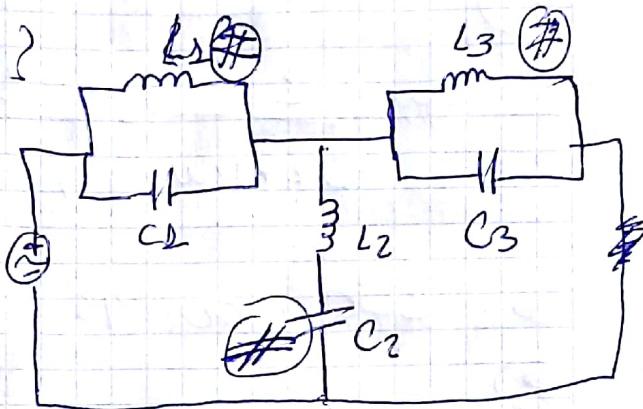

$$\omega_{C1} = 2\pi \cdot f_{C1} = 2\pi \cdot 477,465 = 3000,001$$

$$\omega_{C2} = 2\pi \cdot f_{C2} = 2\pi \cdot 1273,24 = 8000,002861$$

a)

$$\omega_0 = \sqrt{\omega_{C1} \cdot \omega_{C2}} = 4898,9811$$

$$B\omega = \omega_{C2} - \omega_{C1} = 8000,002861 - 3000,001$$

$$= 5000,0018$$

$$c) \omega_{on}^2 = \frac{\omega_{C1} \cdot \omega_{C2}}{B\omega_s^2} = 0,95999$$

d) Valor del capacitor "C1"

$$C'_1 = \frac{C_1}{b(R \cdot B\omega)_a} = \frac{662,757 \text{ mF}}{250 \Omega \cdot 5000,0018} = 530,2056 \text{ fF}$$

e) Valor del inductor "C2" =

$$a = 5000,0018$$

$$b = 250\Omega$$

F)

$$C_2' = \frac{C_2}{R \cdot W_{an}^2 \cdot B_W} = \frac{1,33324 F}{250 \cdot 0,95999 \cdot 5000,0018} = 1111,048 F$$

E)

$$L_1' = \frac{L_1 \cdot b}{W_{an}^2 \cdot a} = \frac{1,5088 H \cdot 250}{0,95999 \cdot 5000,0018} = 78,584 \mu H$$

G)

$$L_2' = \frac{L_2 \cdot b}{a} = \frac{750,052 mH \cdot 250}{5000,0018} = 37,5025 \mu H$$

H)

$$C_3' = \frac{C_3}{a \cdot b} = \frac{988,341 \mu F}{5000,0018 \cdot 250 \Omega} = 790,6725 \text{ [fF]}$$

I)


$$L_3' = \frac{L_3 \cdot b}{W_{an}^2 \cdot a} = \frac{1,01180 H \cdot a}{0,95999 \cdot 5000,0018} = 52,698 \mu H$$

9). Filtro Pasa Banda, normalizado de chevriscke.

$$\cdot f_{C1} = 477,465 \text{ [Hertz]}$$

$$\cdot f_{C2} = 1273,24 \text{ [Hertz]}$$

$$\cdot R_o = 600\Omega$$

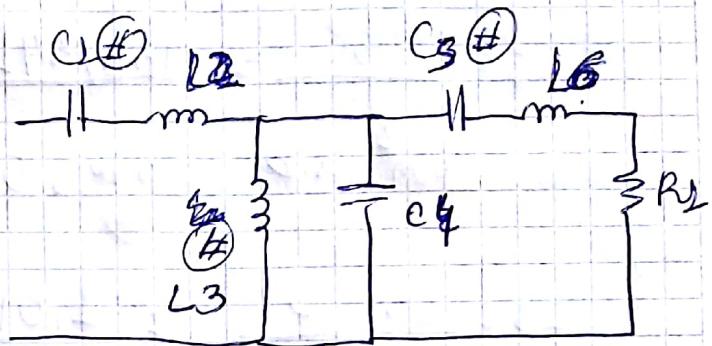

a) $\omega_0 = \sqrt{\omega_{C1} \cdot \omega_{C2}} =$

$$\omega_{C1} = 2\pi \cdot 477,465 = 3000.$$

$$\omega_{C2} = 2\pi \cdot 1273,24 = 8000$$

$$\omega_0 = \sqrt{3000 \cdot 8000} = 4898,9799$$

$$C_1 = 662,757 \text{ mF}$$

$$L_2 = 1,50885 \text{ H}$$

$$L_3 = 750,052 \text{ mH}$$

$$C_4 = 1,33324 \text{ F}$$

$$C_5 = 988,341 \text{ mF}$$

$$L_6 = 1,01180 \text{ H}$$

b) BW = $\omega_{C2} - \omega_{C1} = 8000 - 3000 = \boxed{5000}$

c) $\omega_{an}^2 = \frac{\omega_{C2} \cdot \omega_{C1}}{BW^2} = 0,96$

d) $C_1' = \frac{a}{b} = \frac{5000}{600} = 8,33$

$$C_1' = \frac{C_1}{\omega_{an}^2 \cdot ab} = \frac{662,757 \text{ mF}}{0,96 \cdot 5000 \cdot 600} = 230,123 \text{ nF}$$

e) $L_2' = \frac{L_2 \cdot b}{a} = \frac{1,50885 \text{ H} \cdot 600}{5000} = 181,062 \text{ mH} \rightarrow 181,062 \text{ mH}$

f) $L_3' = \frac{L_3 \cdot b}{\omega_{an}^2 \cdot a} = \frac{750,052 \text{ mH} \cdot 600}{0,96 \cdot 5000} = 156,250 \text{ mH}$


$$G) C_4' = \frac{C_4}{W_{0n^2} a \cdot b} = \frac{1,33324 F}{0,96 \cdot 5000 \cdot 600} = 462,930 \text{ [nF]}$$

$$H) C_5' = \frac{C_5}{W_{0n^2} a \cdot b} = \frac{988,341 \text{ mF}}{0,96 \cdot 5000 \cdot 600} = 343,1739 \text{ [nF]}$$

$$I) L_5' = \frac{L_5 \cdot b}{a} = \frac{1,01180 \text{ mH}}{5000} = 122,416 \text{ [mH]}$$

Final 10. Projas

A) Pasa-Banda

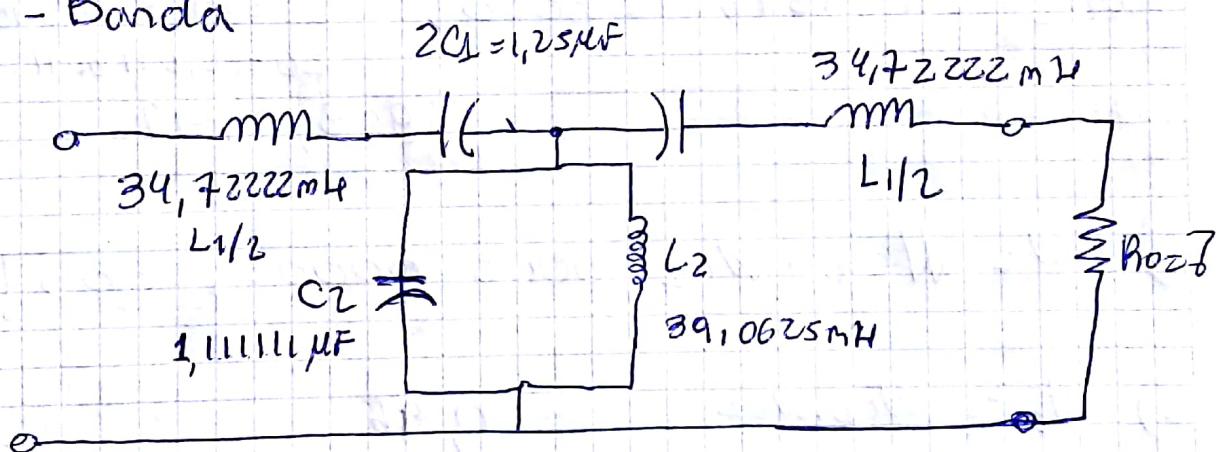

$$B) W_b = \frac{1}{\sqrt{L_2 \cdot C_2}} = \frac{1}{\sqrt{39,0625 \text{ mH} \cdot 1,111111}} = 4765,809 \text{ Hz}$$

$$C) f_0 = \frac{W_b}{2\pi} = 758,5020$$

$$D) \text{Ancho de Banda } BW = \frac{2}{\sqrt{L_2 \cdot C_2}} = 7200,00059 \text{ [rad/sec]}$$