



PROBLEMA 47: Encuentre la función de transferencia del siguiente circuito y trace el diagrama de Bode de magnitud y de fase.

$$R: F(p) = \frac{0,25 (P + 1)}{(P + 0,25)}$$

