

## EJEMPLOS CALCULO DE CUADRIPOLOS CARGADOS

### PROBLEMA 1:

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 1200

Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 5600

Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 4700

#### PARAMETROS IMPEDANCIA

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 6800 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 5600 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 10300 \text{ [Ohms]}$$

$$AZ = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} = 38680000 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

#### PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA

$$A = Z_{11}/Z_{21} = 1.2143 \text{ [Adim]}$$

$$B = AZ/Z_{21} = 6907.1429 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

$$C = 1/Z_{21} = 0.00017857 \text{ [Mho]}$$

$$D = Z_{22}/Z_{21} = 1.8393 \text{ [Adim]}$$

#### CALCULO DE LA IMPEDANCIA ITERATIVA


$$ZK1 = \frac{-(A-D)/(2C) + \sqrt{((A-D)/(2C))^2 + (B/C)}}{1} = 8210.8436 \text{ [Ohms]}$$

$$ZK2 = \frac{-(D-A)/(2C) + \sqrt{((D-A)/(2C))^2 + (B/C)}}{1} = 4710.8436 \text{ [Ohms]}$$
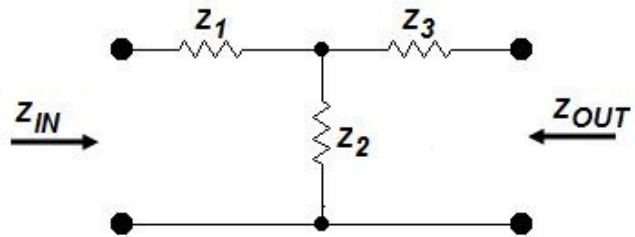
#### CALCULO DE LA IMPEDANCIA IMAGEN

$$ZIM1 = \sqrt{(A*B)/(C*D)} = 5053.3465 \text{ [Ohms]}$$

$$ZIM2 = \sqrt{(B*D)/(A*C)} = 7654.3336 \text{ [Ohms]}$$



### PROBLEMA 2:

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 3300

Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 7500

Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 1800

#### PARAMETROS IMPEDANCIA

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 10800 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 7500 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 9300 \text{ [Ohms]}$$

$$AZ = Z_{11}Z_{22} - Z_{12}Z_{21} = 44190000 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

#### PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA

$$A = Z_{11}/Z_{21} = 1.44 \text{ [Adim]}$$

$$B = AZ/Z_{21} = 5892 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

$$C = 1/Z_{21} = 0.00013333 \text{ [Mho]}$$

$$D = Z_{22}/Z_{21} = 1.24 \text{ [Adim]}$$

#### CALCULO DE LA IMPEDANCIA ITERATIVA


$$ZK1 = \frac{-(A-D)/(2C) + \sqrt{((A-D)/(2C))^2 + (B/C)}}{1} = 5939.7309 \text{ [Ohms]}$$

$$ZK2 = \frac{-(D-A)/(2C) + \sqrt{((D-A)/(2C))^2 + (B/C)}}{1} = 7439.7309 \text{ [Ohms]}$$
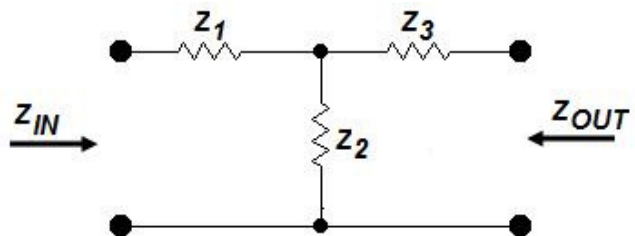
#### CALCULO DE LA IMPEDANCIA IMAGEN


$$ZIM1 = \sqrt{(A*B)/(C*D)} = 7163.6178 \text{ [Ohms]}$$

$$ZIM2 = \sqrt{(B*D)/(A*C)} = 6168.6708 \text{ [Ohms]}$$


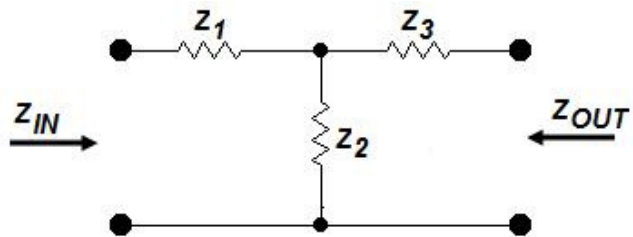
### **PROBLEMA 3:**

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 6800  
Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 2700  
Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 8200



#### **PARAMETROS IMPEDANCIA**

$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 9500$  [Ohms]  
 $Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 2700$  [Ohms]  
 $Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 10900$  [Ohms]  
 $AZ = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = 96260000$  [Ohms<sup>2</sup>]

#### **PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA**

$A = Z_{11}/Z_{21} = 3.5185$  [Adim]  
 $B = AZ/Z_{21} = 35651.8519$  [Ohms<sup>2</sup>]  
 $C = 1/Z_{21} = 0.00037037$  [Mho]  
 $D = Z_{22}/Z_{21} = 4.037$  [Adim]

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA ITERATIVA**


$ZK1 = -(A-D)/(2 \cdot C) + \sqrt{((A-D)/(2 \cdot C))^2 + (B/C)} = 10536.1578$  [Ohms]  
 $ZK2 = -(D-A)/(2 \cdot C) + \sqrt{((D-A)/(2 \cdot C))^2 + (B/C)} = 9136.1578$  [Ohms]

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA IMAGEN**

$ZIM1 = \sqrt{(A \cdot B)/(C \cdot D)} = 9159.494$  [Ohms]  
 $ZIM2 = \sqrt{(B \cdot D)/(A \cdot C)} = 10509.3142$  [Ohms]
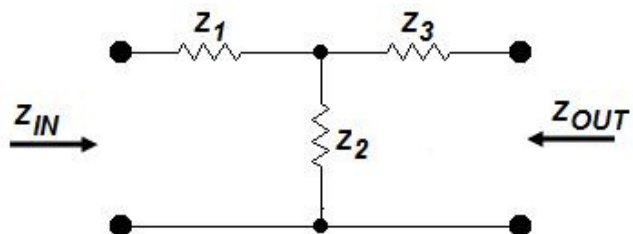
### **PROBLEMA 4:**

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 5100  
Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 1800  
Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 7500



#### **PARAMETROS IMPEDANCIA**

$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 6900$  [Ohms]  
 $Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 1800$  [Ohms]  
 $Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 9300$  [Ohms]  
 $AZ = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = 60930000$  [Ohms<sup>2</sup>]

#### **PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA**

$A = Z_{11}/Z_{21} = 3.8333$  [Adim]  
 $B = AZ/Z_{21} = 33850$  [Ohms<sup>2</sup>]  
 $C = 1/Z_{21} = 0.00055556$  [Mho]  
 $D = Z_{22}/Z_{21} = 5.1667$  [Adim]

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA ITERATIVA**

$ZK1 = -(A-D)/(2 \cdot C) + \sqrt{((A-D)/(2 \cdot C))^2 + (B/C)} = 9097.4679$  [Ohms]  
 $ZK2 = -(D-A)/(2 \cdot C) + \sqrt{((D-A)/(2 \cdot C))^2 + (B/C)} = 6697.4679$  [Ohms]

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA IMAGEN**


$ZIM1 = \sqrt{(A \cdot B)/(C \cdot D)} = 6723.5503$  [Ohms]  
 $ZIM2 = \sqrt{(B \cdot D)/(A \cdot C)} = 9062.1765$  [Ohms]

### **PROBLEMA 5:** ( CUADRIPOLO SIMETRICO )

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 5600

Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 2700

Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 5600

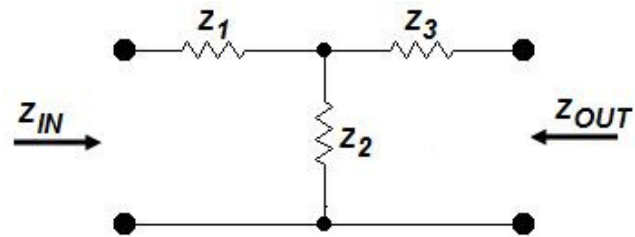

#### **PARAMETROS IMPEDANCIA**

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 8300 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 2700 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 8300 \text{ [Ohms]}$$

$$AZ = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = 61600000 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

#### **PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA**

$$A = Z_{11}/Z_{21} = 3.0741 \text{ [Adim]}$$

$$B = AZ/Z_{21} = 22814.8148 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

$$C = 1/Z_{21} = 0.00037037 \text{ [Mhos]}$$

$$D = Z_{22}/Z_{21} = 3.0741 \text{ [Adim]}$$

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA CARACTERISTICA**


$$Z_o = \sqrt{B/C} = 7848.5667 \text{ [Ohms]}$$

### **PROBLEMA 6:** ( CUADRIPOLO SIMETRICO )

Valor de  $Z_1$  [Ohms] ? 8200

Valor de  $Z_2$  [Ohms] ? 6800

Valor de  $Z_3$  [Ohms] ? 8200

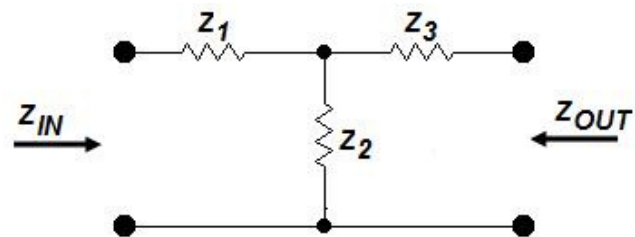

#### **PARAMETROS IMPEDANCIA**

$$Z_{11} = Z_1 + Z_2 = 15000 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{12} = Z_{21} = Z_2 = 6800 \text{ [Ohms]}$$

$$Z_{22} = Z_2 + Z_3 = 15000 \text{ [Ohms]}$$

$$AZ = Z_{11} \cdot Z_{22} - Z_{12} \cdot Z_{21} = 178760000 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

#### **PARAMETROS TRANSMISION DIRECTA**

$$A = Z_{11}/Z_{21} = 2.2059 \text{ [Adim]}$$

$$B = AZ/Z_{21} = 26288.2353 \text{ [Ohms}^2\text{]}$$

$$C = 1/Z_{21} = 0.00014706 \text{ [Mhos]}$$

$$D = Z_{22}/Z_{21} = 2.2059 \text{ [Adim]}$$

#### **CALCULO DE LA IMPEDANCIA CARACTERISTICA**

$$Z_o = \sqrt{B/C} = 13370.1159 \text{ [Ohms]}$$